

# **Chapitre 3 : LE TRANSFORMATEUR**

## **1. Inductance**

- 1.1. Monophasée dans l'air**
- 1.2. Monophasée à noyau magnétique**
- 1.3. Phénomènes transitoires à la mise sous tension**

## **2. Transformateur monophasé**

- 2.1. Bobines à spires confondues, couplées dans l'air**
- 2.2. Transformateur à bobines couplées dans l'air**
- 2.3. Transformateur à noyau magnétique**



## **3. Transformateur triphasé**

- 3.1. Constitution**
- 3.2. Fonctionnement en régime équilibré**


## **4. Construction**

- 4.1. Circuit magnétique**
- 4.2. Enroulements**
- 4.3. Isolement - Refroidissement**
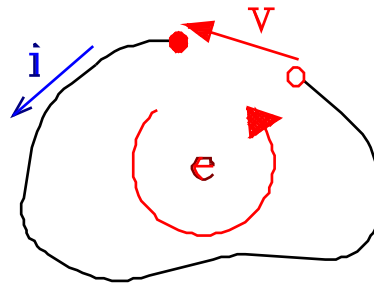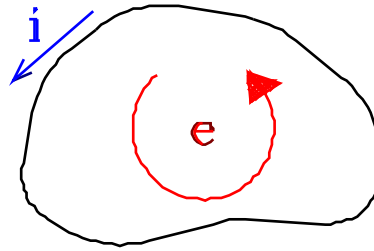
## 2.1.1. Tensions appliquées et induites



# La f.e.m. est une tension appliquée

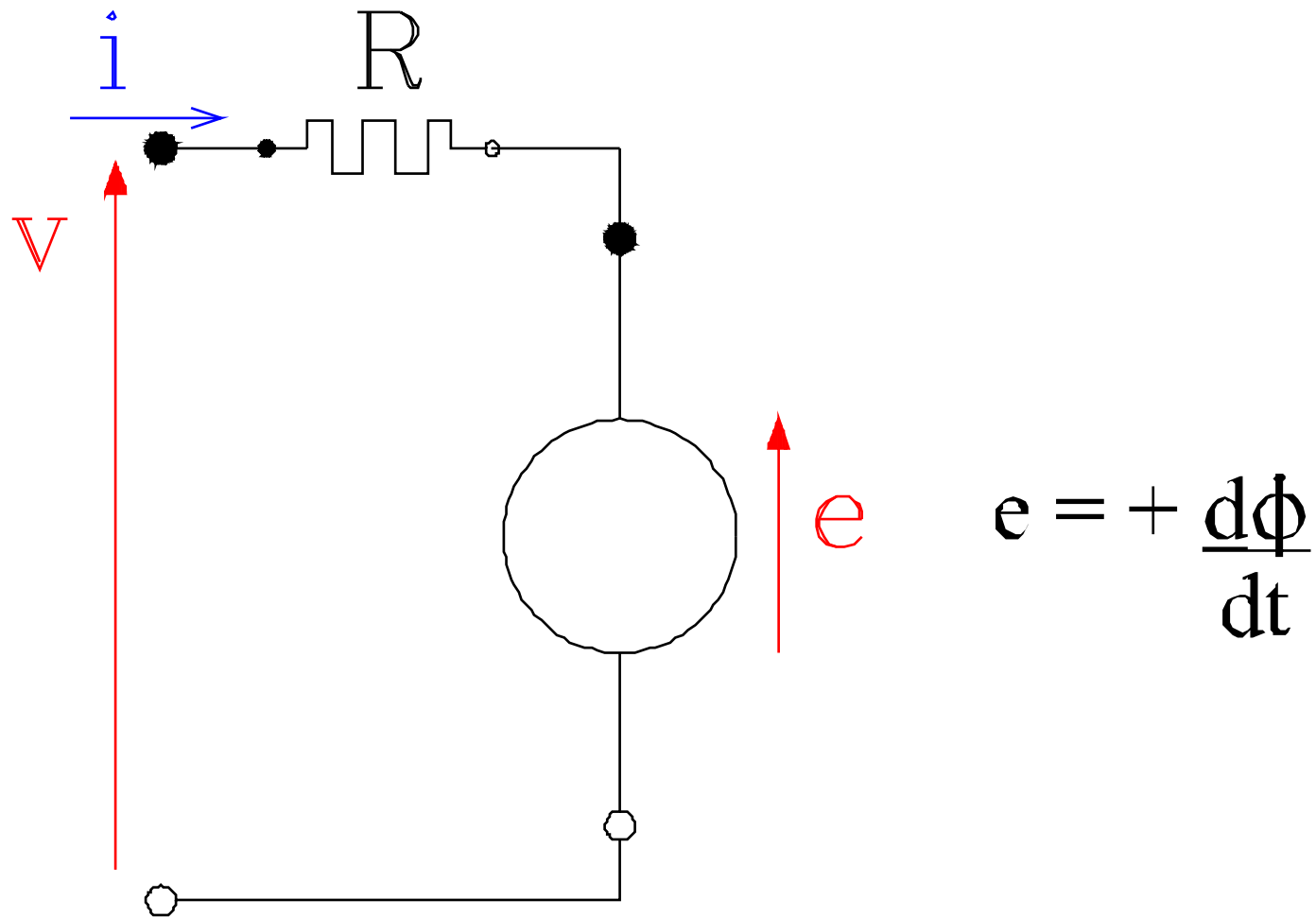

## 2.1.1. Tensions appliquées et Induites

# Transformateur idéal ou parfait


Flux et tensions

$$\frac{\psi_1}{\psi_2} = \frac{N_1}{N_2} \quad \text{et} \quad \frac{v_1}{v_2} = \frac{N_1}{N_2} = \mu$$


F.m.m. et courants

$$N_1 i_1 + N_2 i_2 = \oint_l H \, dl$$


$$i_1 + \frac{i_2}{\mu} = 0$$

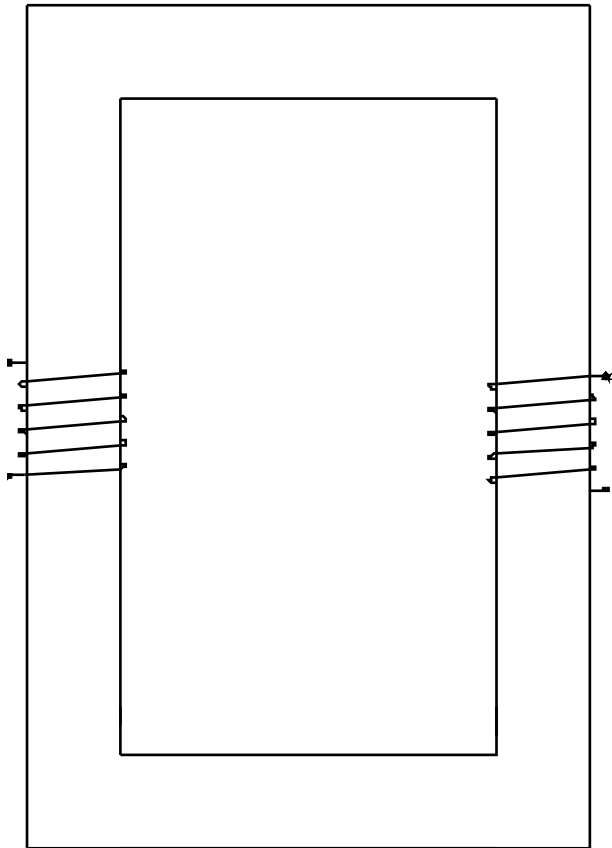

# Lignes d'induction

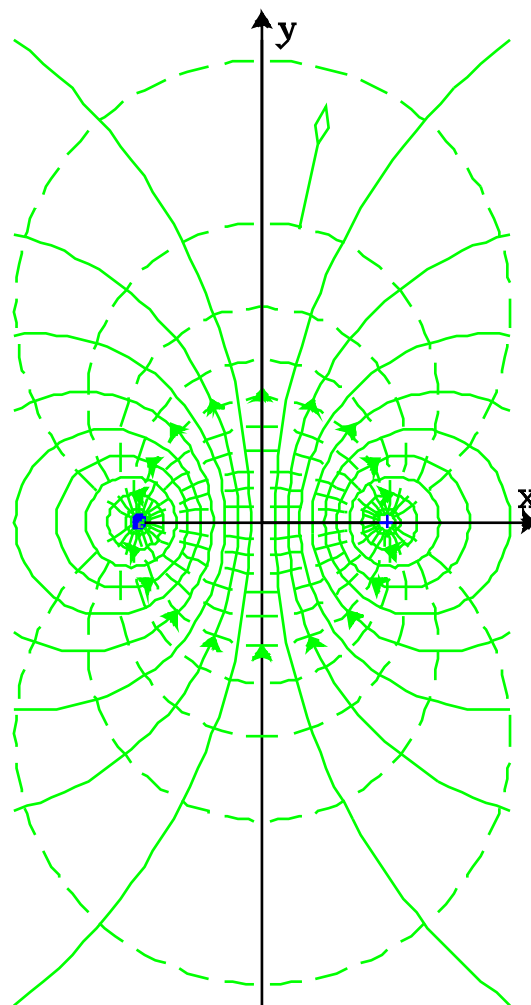


# Spire bifilaire

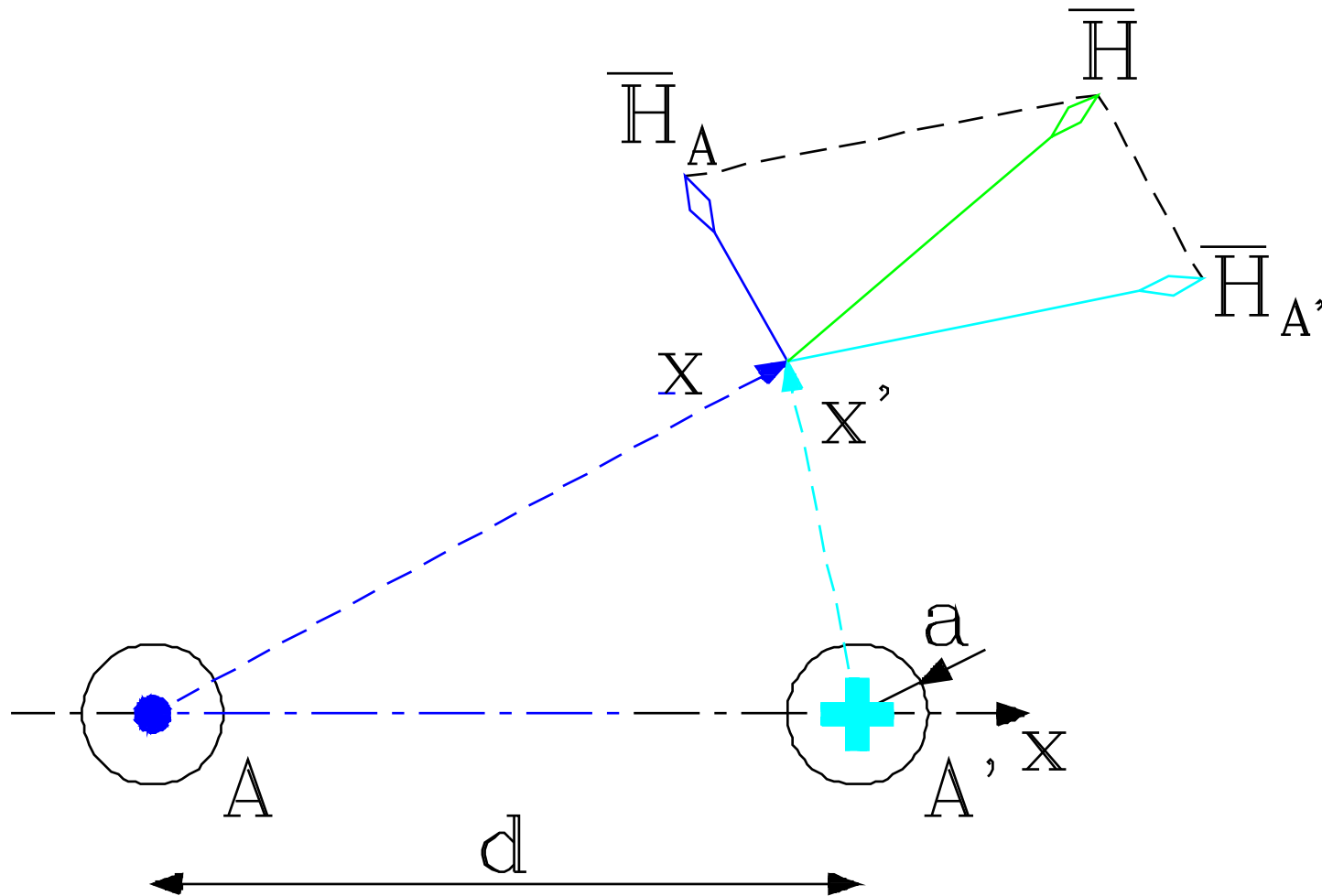

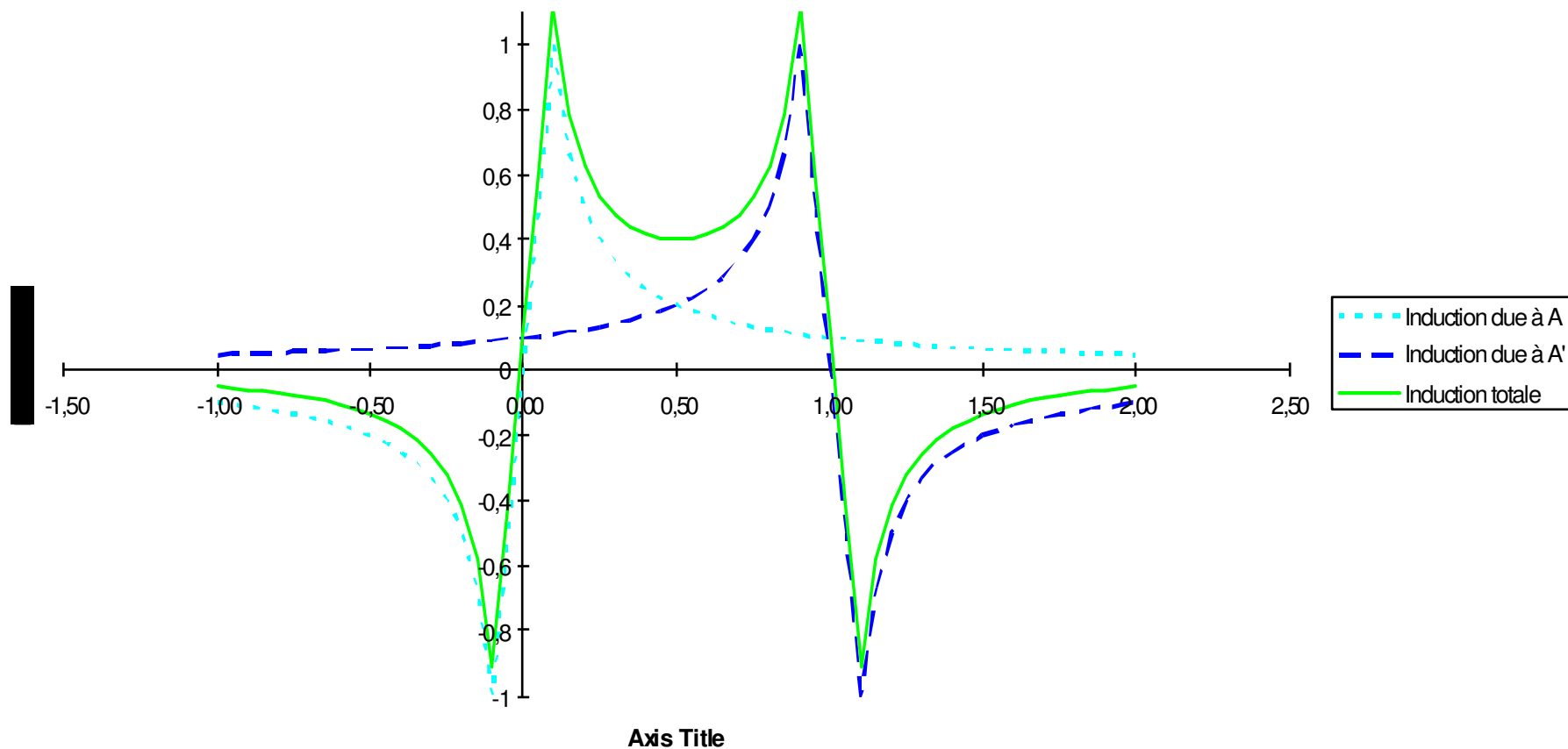
# Induction entre les conducteurs



Champ d'induction  
créé par 2 conducteurs infinis




# Spires non confondues

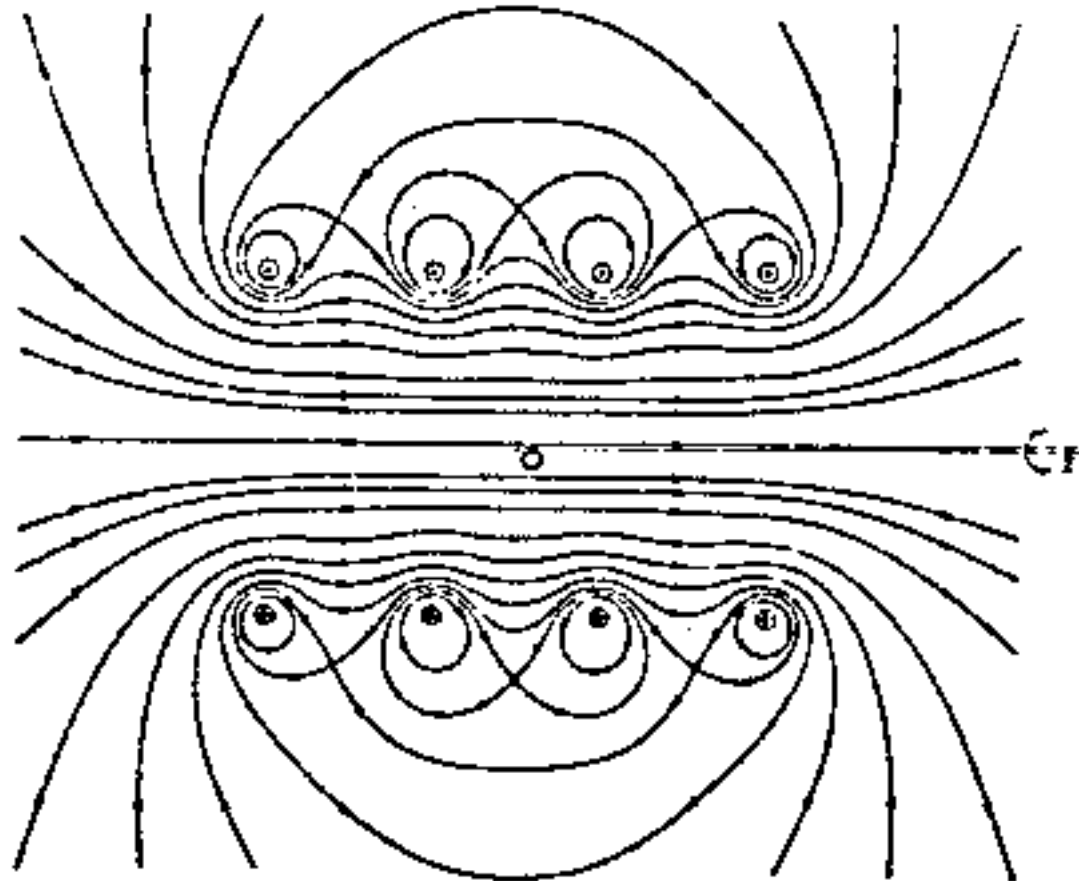


# Noyau magnétique

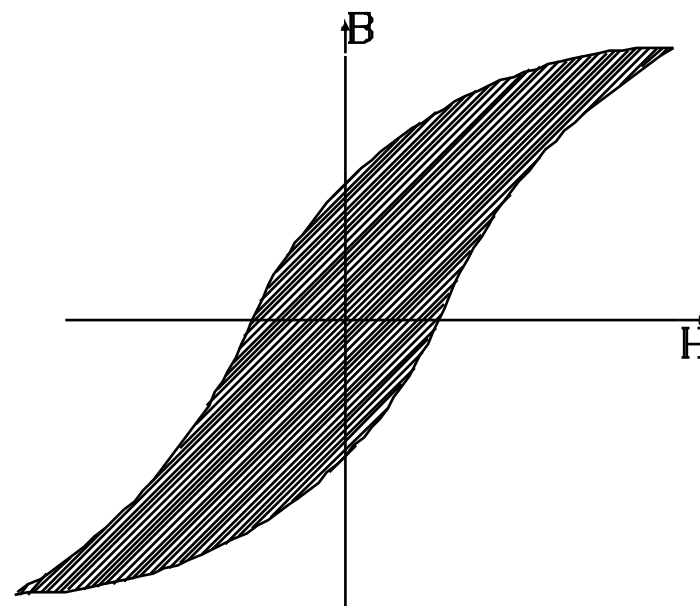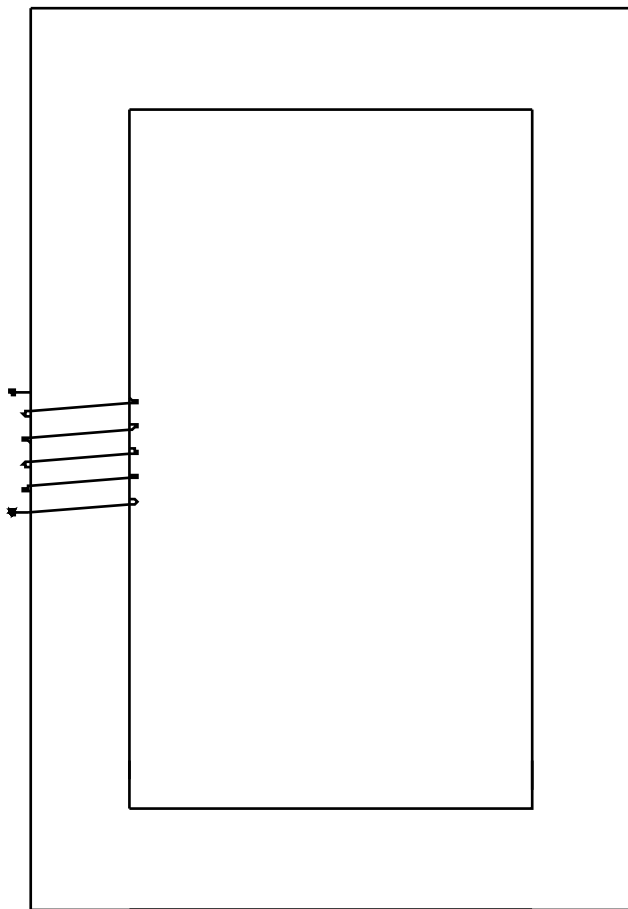


# Courant absorbé

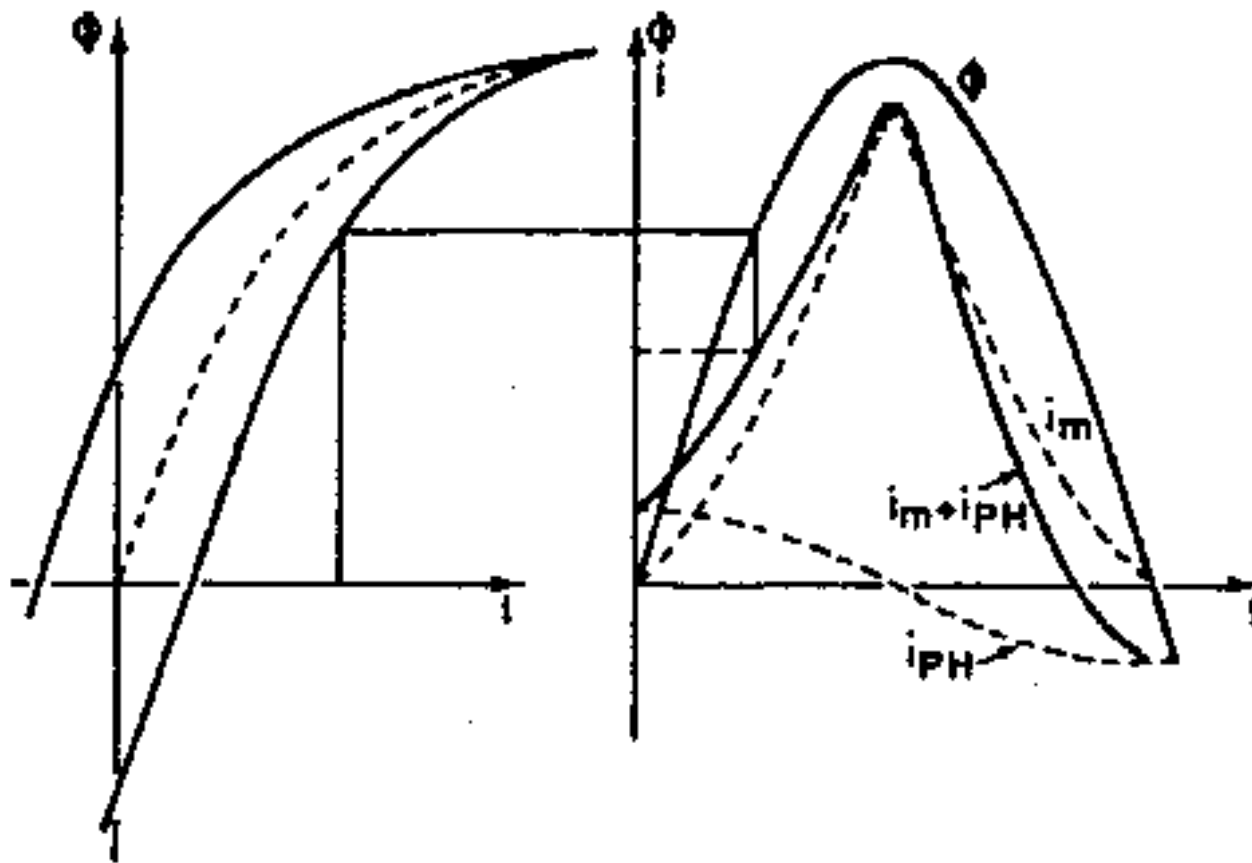


# Taux d'harmoniques

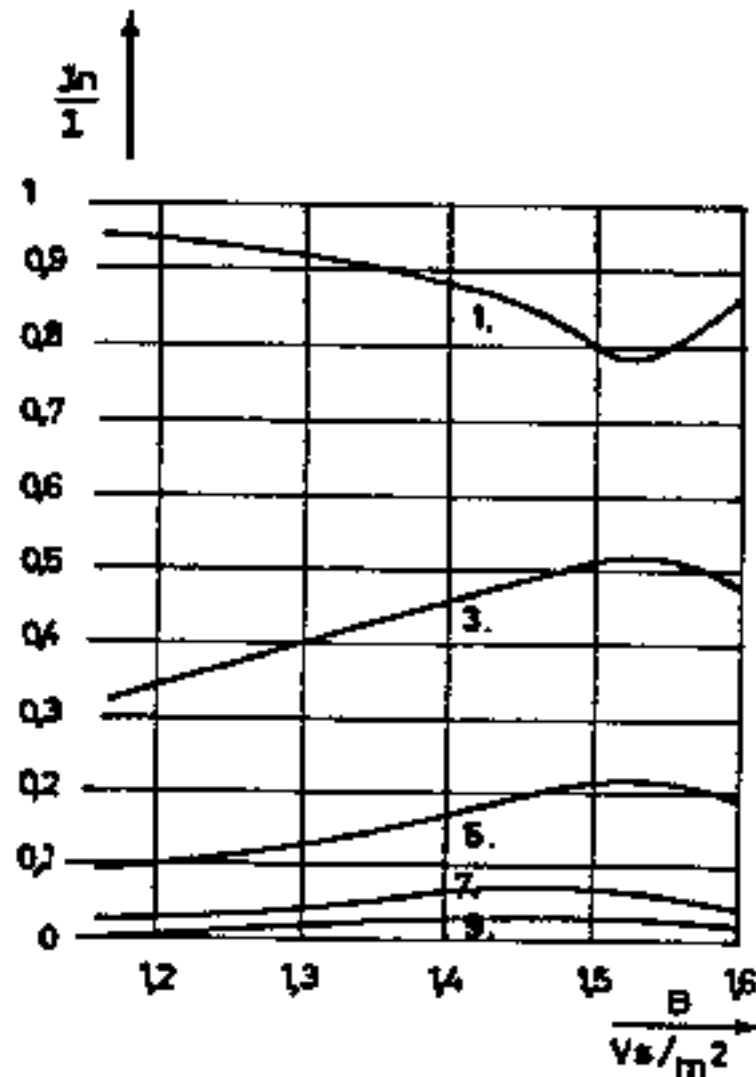


# Schéma équivalent

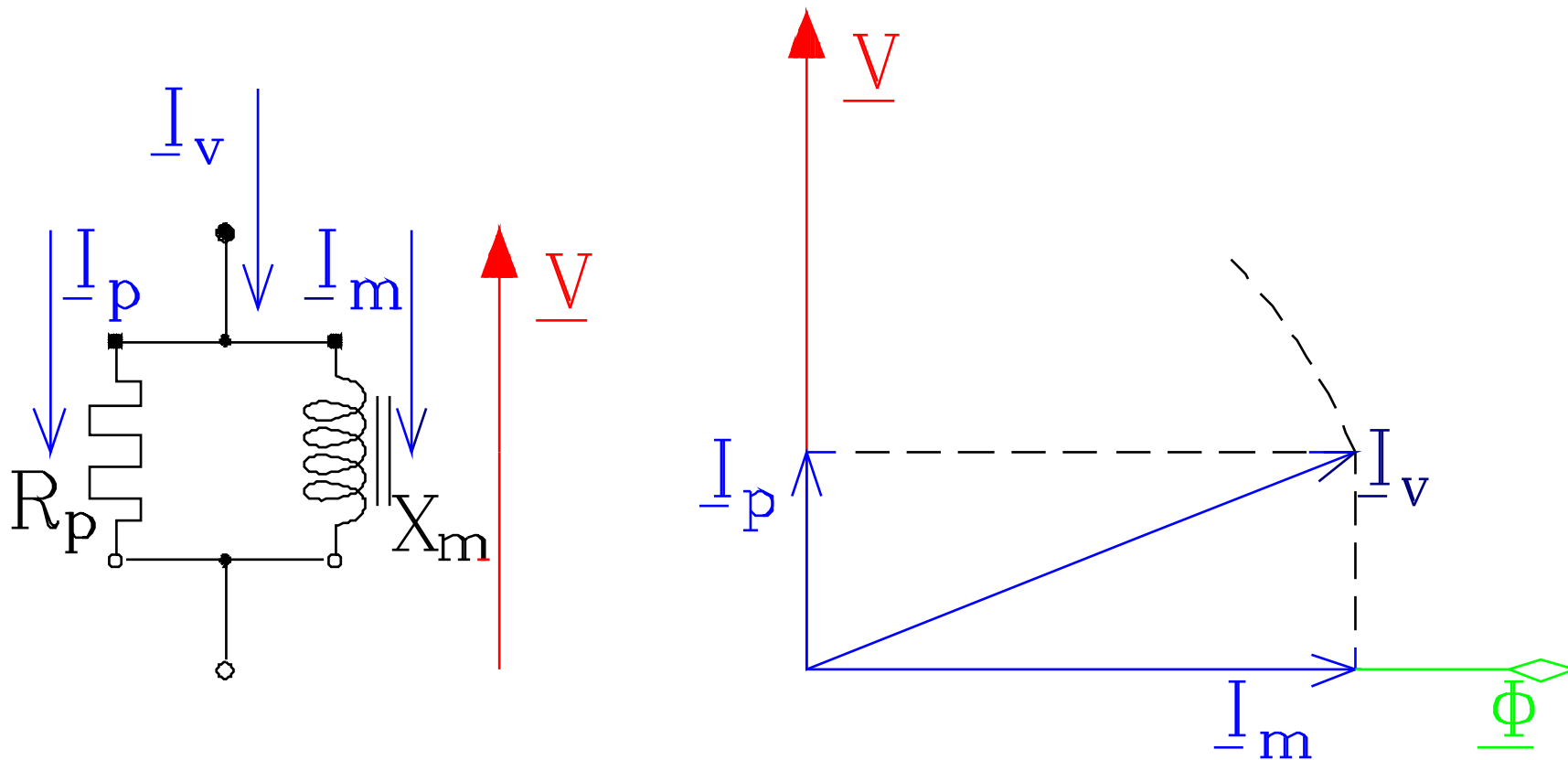


# Circuit magnétique à entrefer

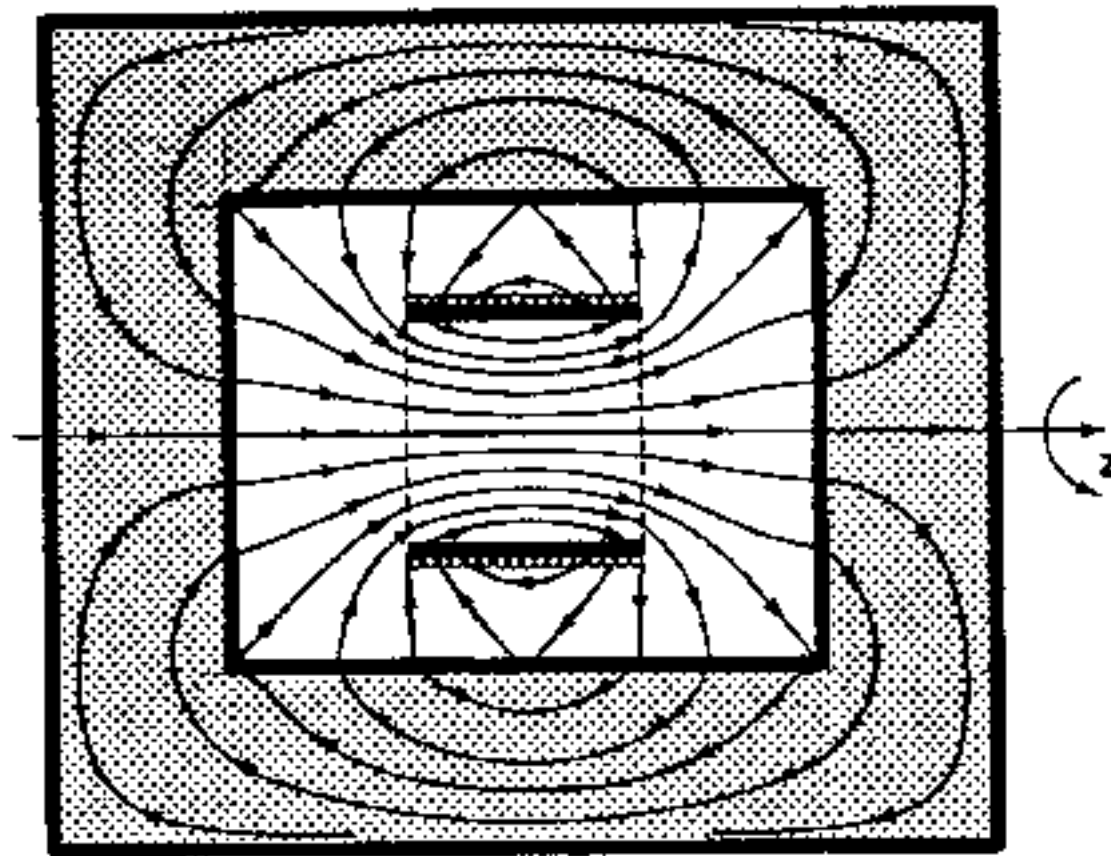

# Courant absorbé

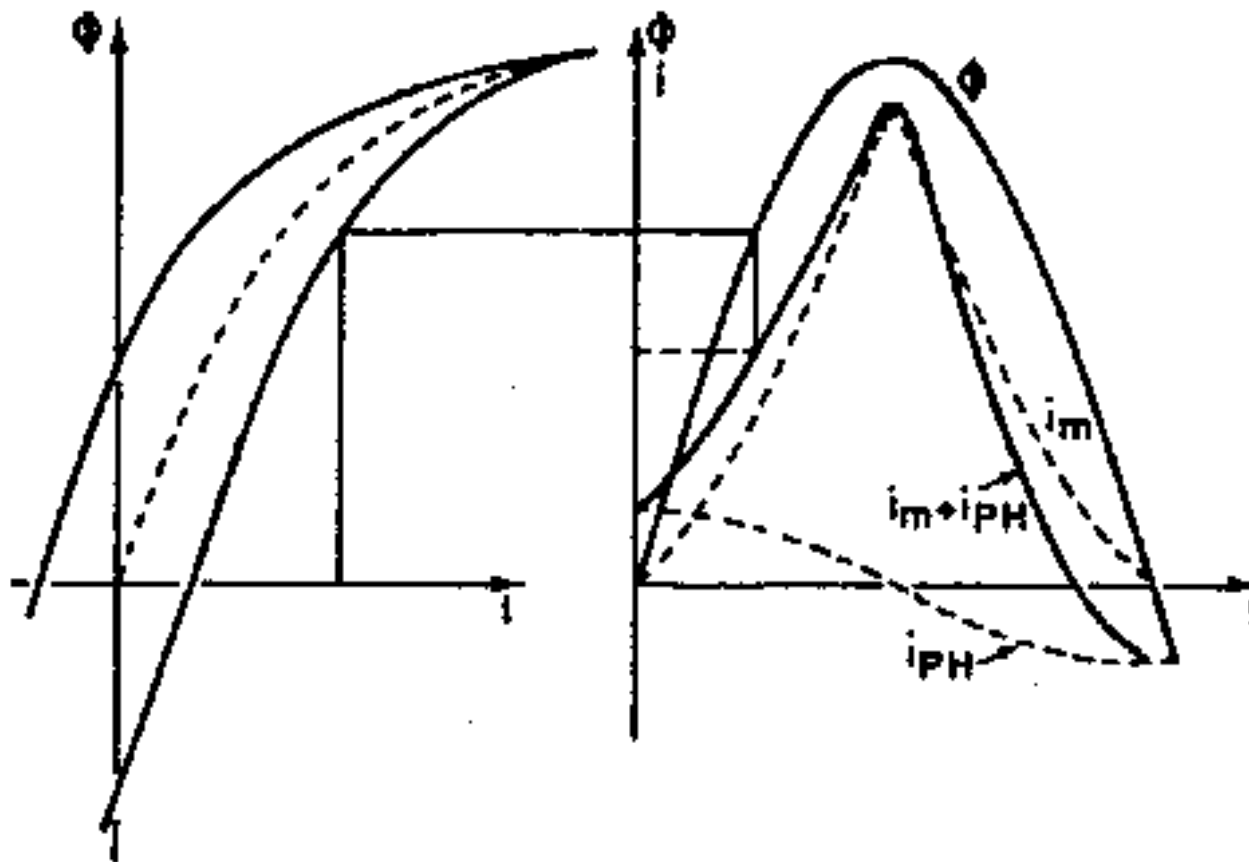


# Courant d'enclenchement

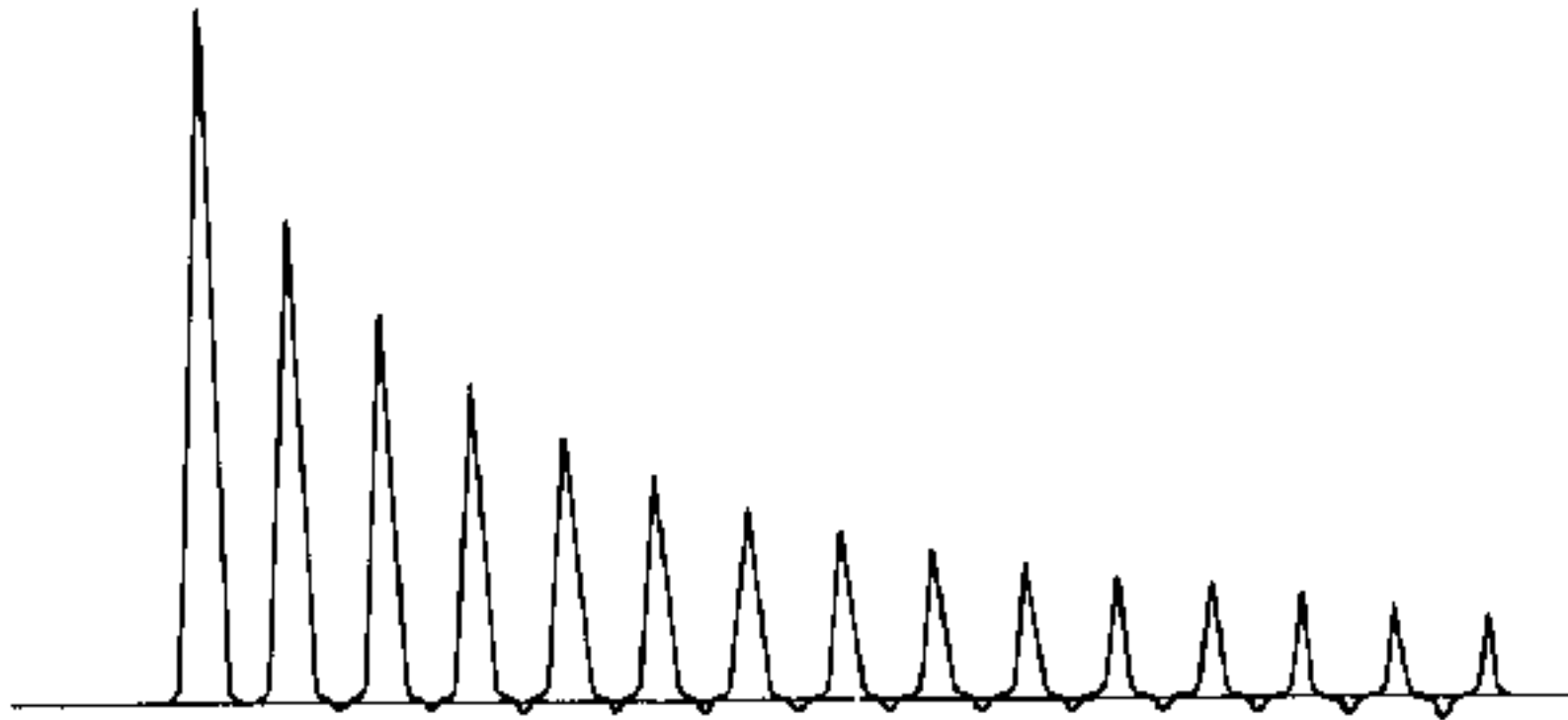


CURRENT RUSH WHEN SWITCHING IN A 20 KVA  
TRANSFORMER WITHOUT A RESISTOR

# Couplage de deux circuits

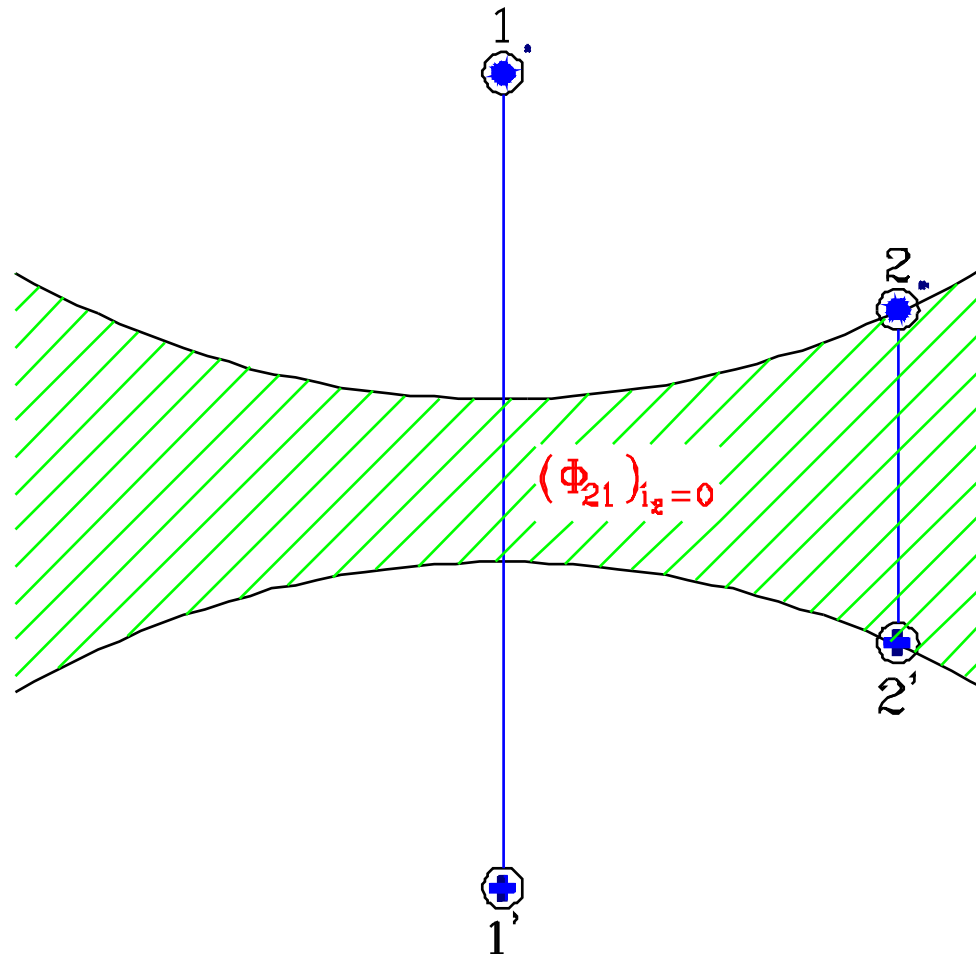

**Bobines à spires confondues, couplées dans l'air**

# Couplage de deux circuits

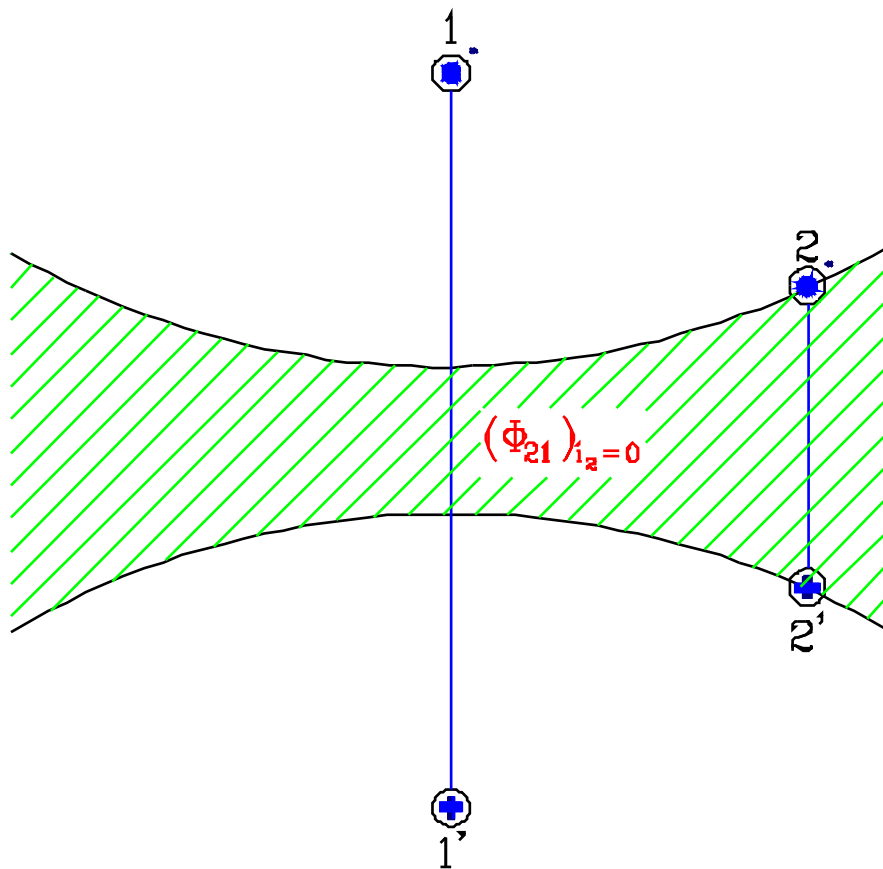

$$\psi_1 = L_1 i_1 + M i_2$$

$$\psi_2 = M i_1 + L_2 i_2$$


$$v_1 = R_1 i_1 + \frac{d\psi_1}{dt} = R_1 i_1 + L_1 \frac{di_1}{dt} + M \frac{di_2}{dt}$$

$$v_2 = R_2 i_2 + \frac{d\psi_2}{dt} = R_2 i_2 + M \frac{di_1}{dt} + L_2 \frac{di_2}{dt}$$

$$v_1 = R_1 i_1 + (L_1 - M) \frac{di_1}{dt} + M \frac{d(i_1 + i_2)}{dt}$$

$$v_2 = R_2 i_2 + (L_2 - M) \frac{di_2}{dt} + M \frac{d(i_1 + i_2)}{dt}$$

# Schéma équivalent sans mutuelle

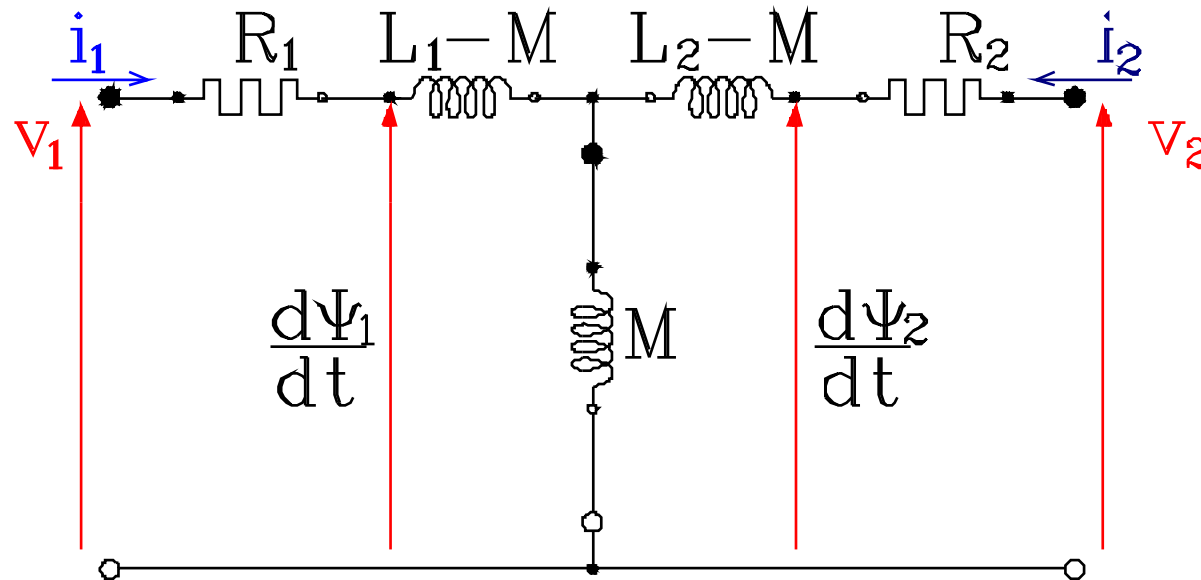


$$v_1 = R_1 i_1 + (L_1 - M) \frac{di_1}{dt} + M \frac{d(i_1 + i_2)}{dt}$$

$$v_2 = R_2 i_2 + (L_2 - M) \frac{di_2}{dt} + M \frac{d(i_1 + i_2)}{dt}$$

**Bobines à spires confondues, couplées dans l'air**

# Couplage de deux circuits

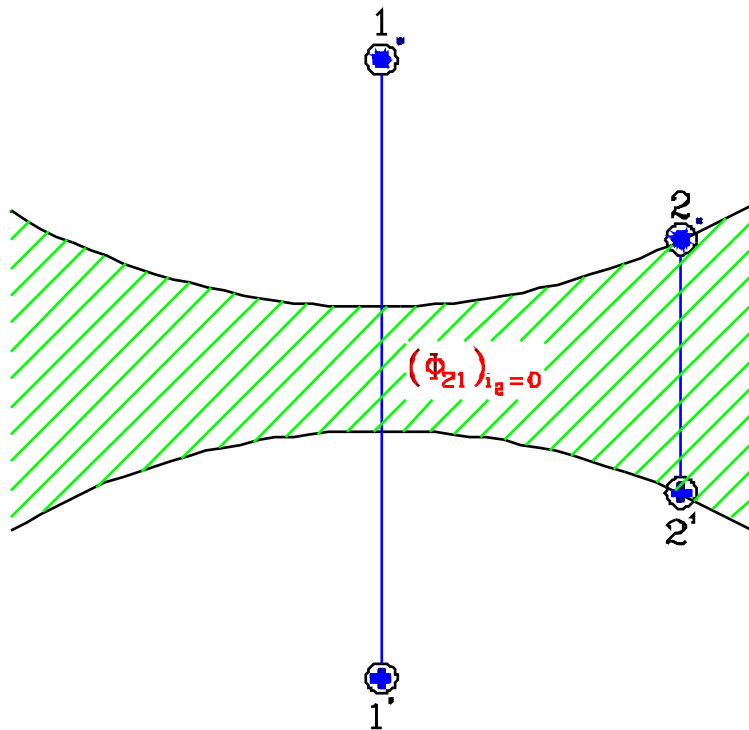

$$k_1 = \frac{(\Phi_{21})_{i_2=0}}{(\Phi_1)_{i_2=0}}$$

Puisque

$$\begin{aligned} (\Psi_1)_{i_2=0} &= N_1 (\Phi_1)_{i_2=0} = L_1 i_1 \\ (\Psi_2)_{i_2=0} &= N_2 (\Phi_{21})_{i_2=0} = N_2 k_1 (\Phi_1)_{i_2=0} = M i_1 \end{aligned}$$


Il vient :

$$M = \frac{N_2}{N_1} k_1 L_1$$

$$\text{ou } k_1 = \frac{N_1}{N_2} \frac{M}{L_1}$$

**Bobines à spires confondues, couplées dans l'air**

# Couplage de deux circuits

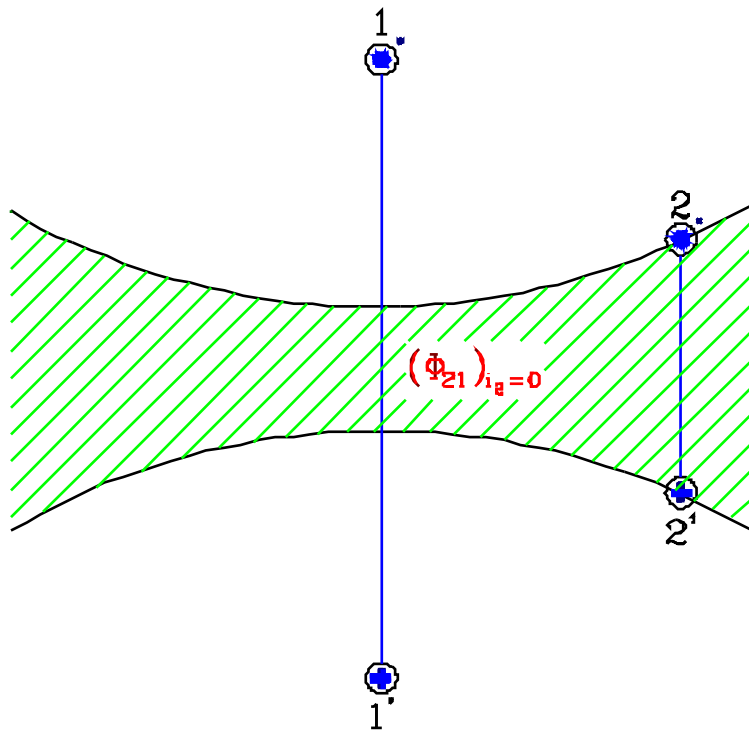

$$k_2 = \frac{(\Phi_{12})_{i_1=0}}{(\Phi_2)_{i_1=0}}$$

$$M = \frac{N_1}{N_2} k_2 L_2$$

$$\text{ou } k_2 = \frac{N_2}{N_1} \frac{M}{L_2}$$

$$k = \sqrt{k_1 k_2} = \frac{M}{\sqrt{L_1 L_2}}$$

**Bobines à spires confondues, couplées dans l'air**

## Schéma équivalent "physique"


$$\begin{aligned}\Psi_1 &= (1-k_1) L_1 i_1 + (k_1 L_1 i_1 + M i_2) \\ &= N_1 (\phi_{dl})_{i_2=0} + N_1 \phi_C\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\Psi_2 &= (1-k_2) L_2 i_2 + (k_2 L_2 i_2 + M i_1) \\ &= N_2 (\phi_{d2})_{i_1=0} + N_2 \phi_C\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\psi_1 &= \left( L_1 - \frac{M^2}{\mu} \right) i_1 + \mu M \left( i_1 + \frac{i_2}{\mu} \right) \\ \mu \psi_2 &= \mu^2 \left( L_2 - \frac{M}{\mu} \right) \frac{i_2}{\mu} + \mu M \left( i_1 + \frac{i_2}{\mu} \right)\end{aligned}$$

**Bobines à spires confondues, couplées dans l'air**

# Schéma équivalent "physique"

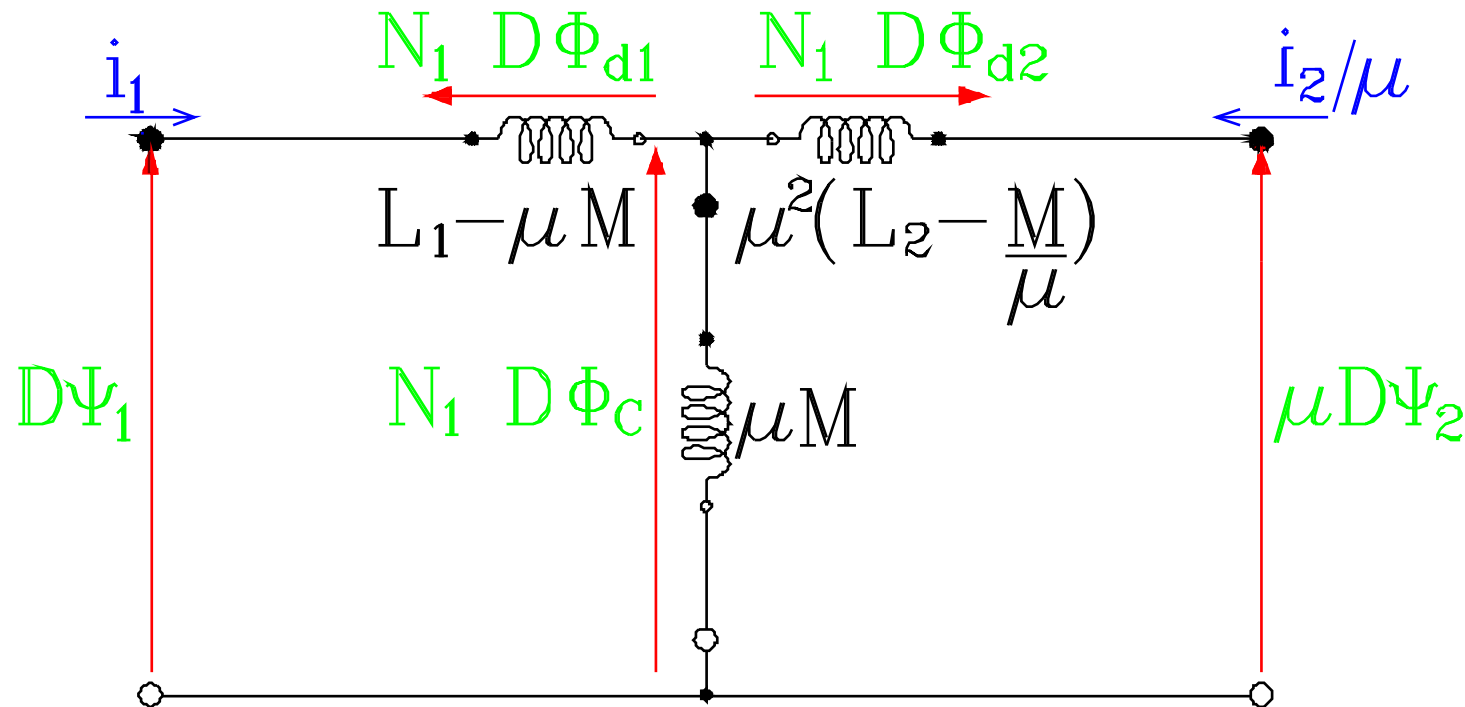


$$\psi_1 = (L_1 - \mu M) i_1 + \mu M \left( i_1 + \frac{i_2}{\mu} \right)$$

$$\mu \psi_2 = \mu^2 \left( L_2 - \frac{M}{\mu} \right) \frac{i_2}{\mu} + \mu M \left( i_1 + \frac{i_2}{\mu} \right)$$


**Bobines à spires confondues, couplées dans l'air**

# Schéma équivalent "physique" complet

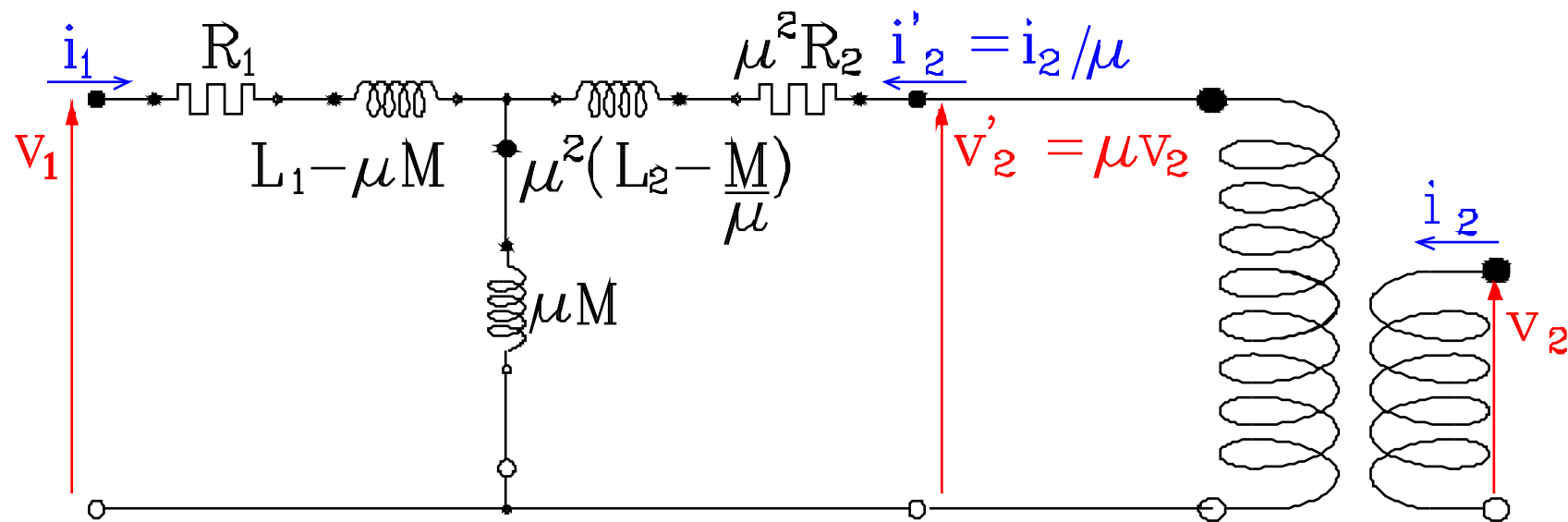


**Bobines à spires confondues, couplées dans l'air**

# Schéma équivalent "vu du primaire"

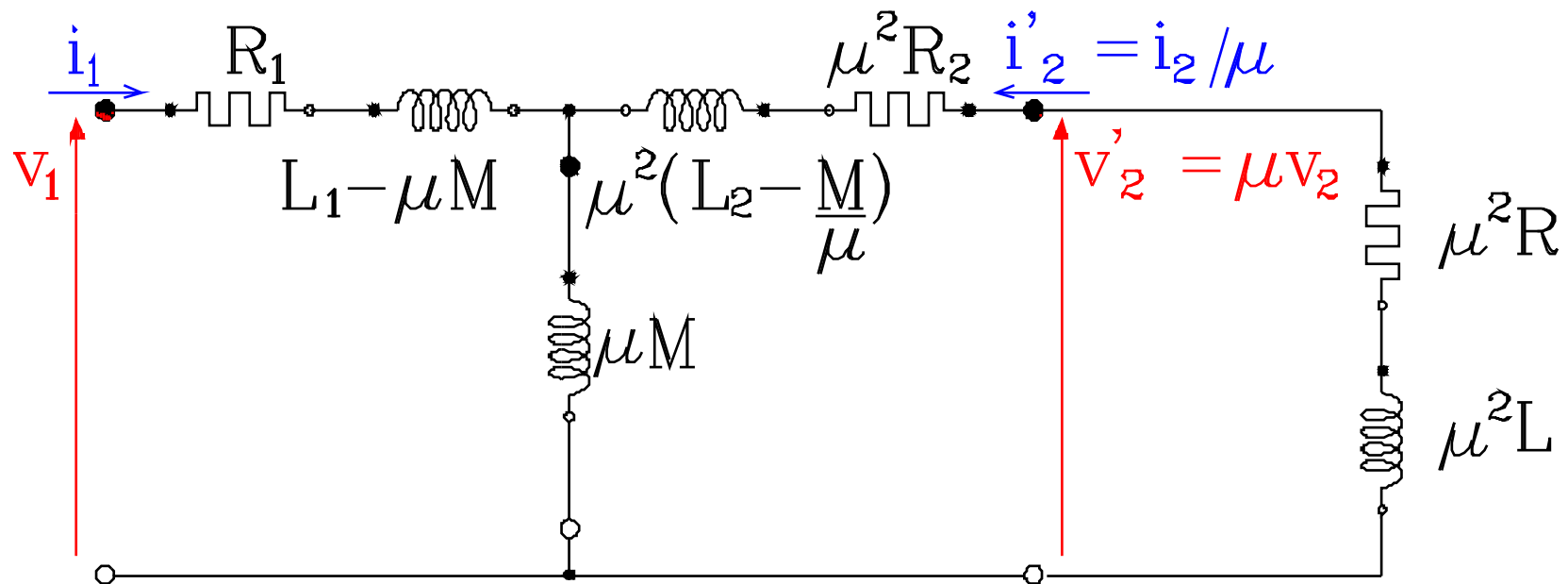

**Bobines à spires confondues, couplées dans l'air**

## Schéma équivalent "vu du secondaire"

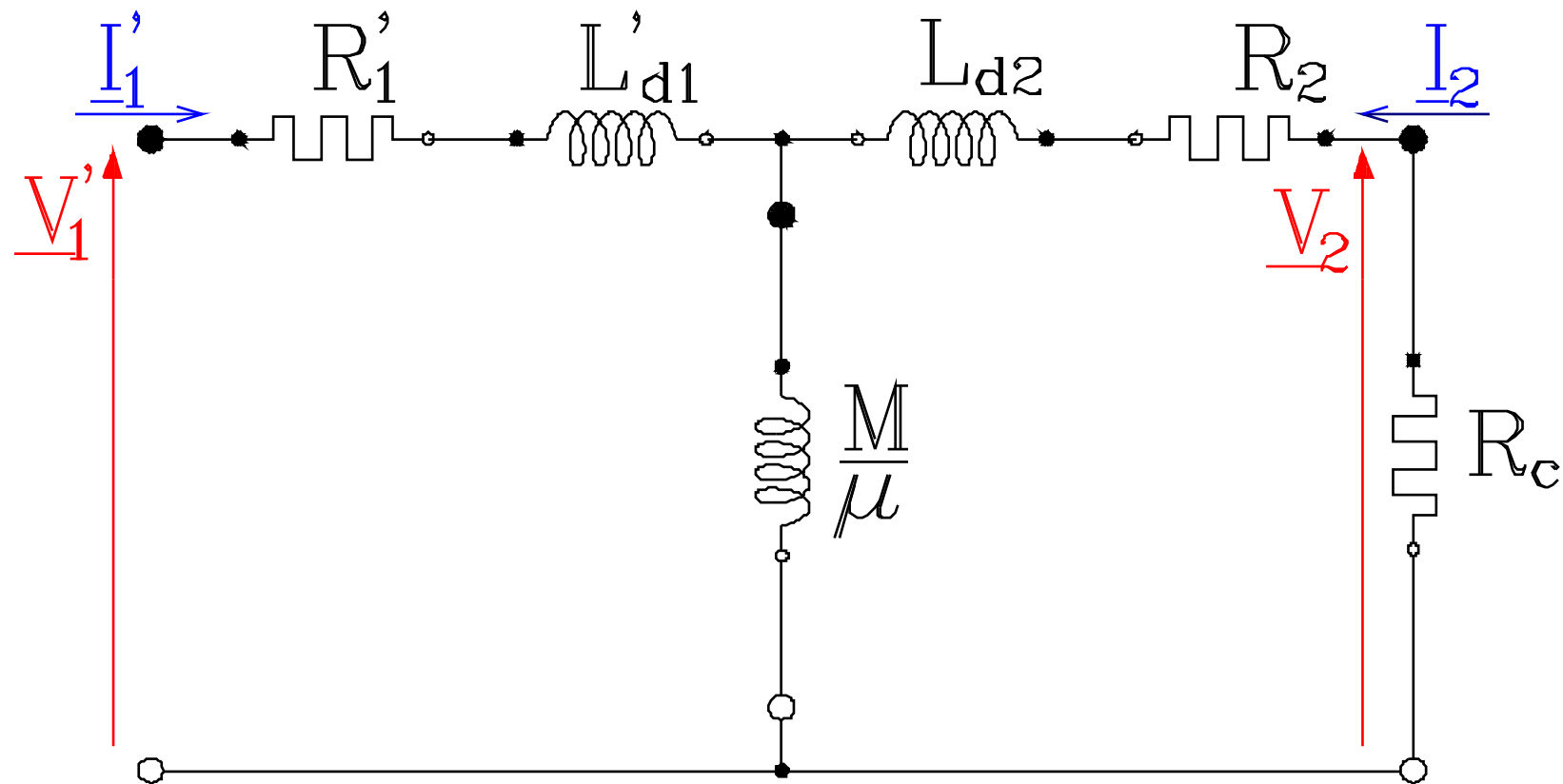

**Bobines à spires confondues, couplées dans l'air**

# Transformateurs sans dispersion

Flux et tensions


$$\frac{\psi_1}{\psi_2} = \frac{N_1}{N_2} \quad \text{et} \quad \frac{v_1}{v_2} = \frac{N_1}{N_2} = \mu$$

F.m.m. et courants

$$N_1 i_1 + N_2 i_2 = \oint_l H \, dl$$


$$\oint_l H \, dl = N_1 i_v$$

$$i_1 + \frac{i_2}{\mu} = i_v$$

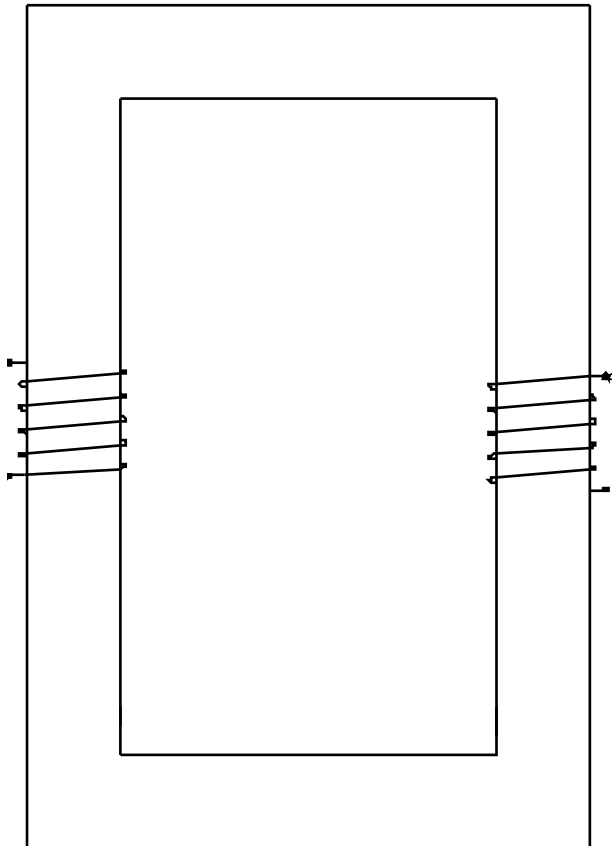

**Transformateurs à noyau magnétique**

# Transformateurs sans dispersion

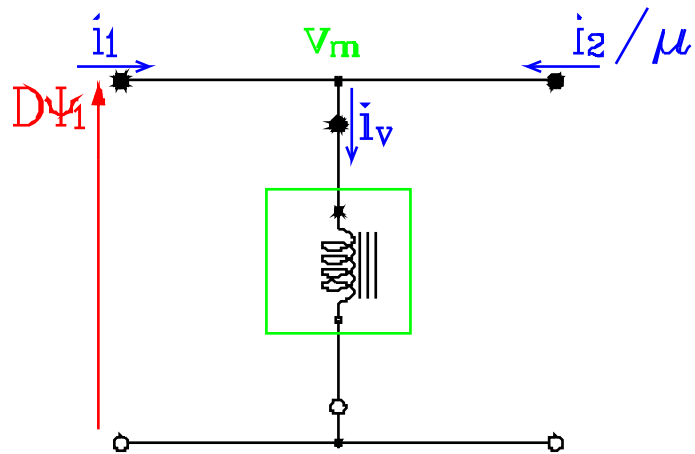

Flux et tensions


$$\frac{\psi_1}{\psi_2} = \frac{N_1}{N_2} \quad \text{et} \quad \frac{v_1}{v_2} = \frac{N_1}{N_2} = \mu$$

F.m.m. et courants

$$N_1 i_1 + N_2 i_2 = \oint_l H dl$$


$$\oint_l H dl = N_1 i_v$$

$$i_1 + \frac{i_2}{\mu} = i_v$$

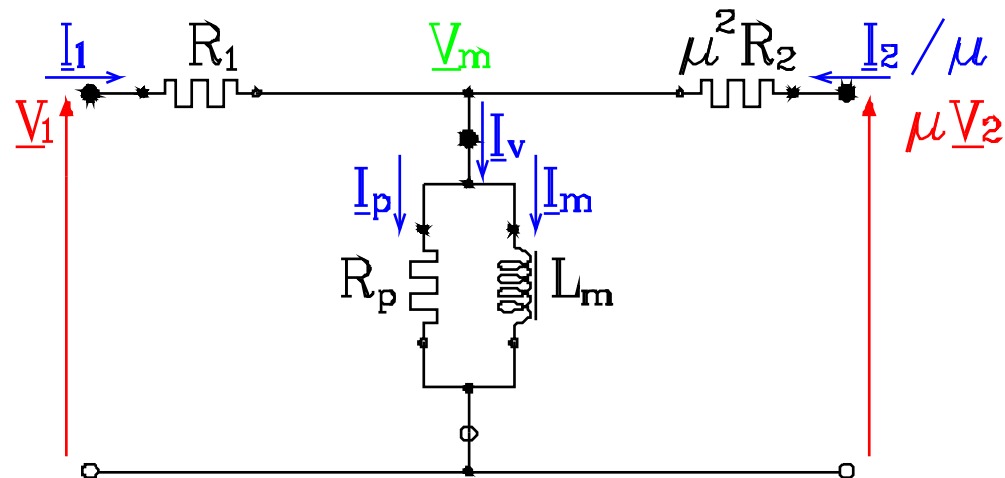


Transformateurs à noyau magnétique

# Schéma équivalent

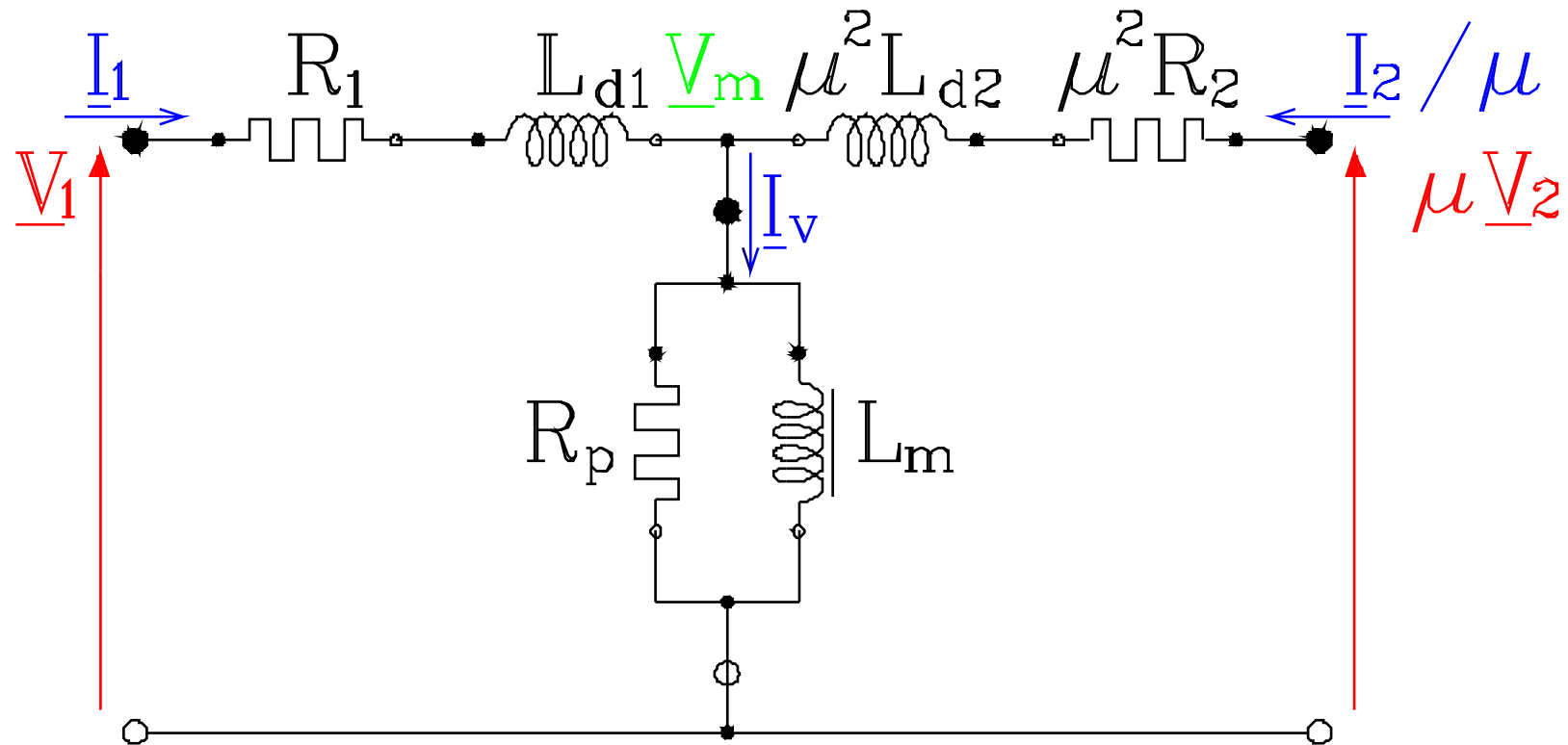


Transformateurs à noyau magnétique

# Transformateurs

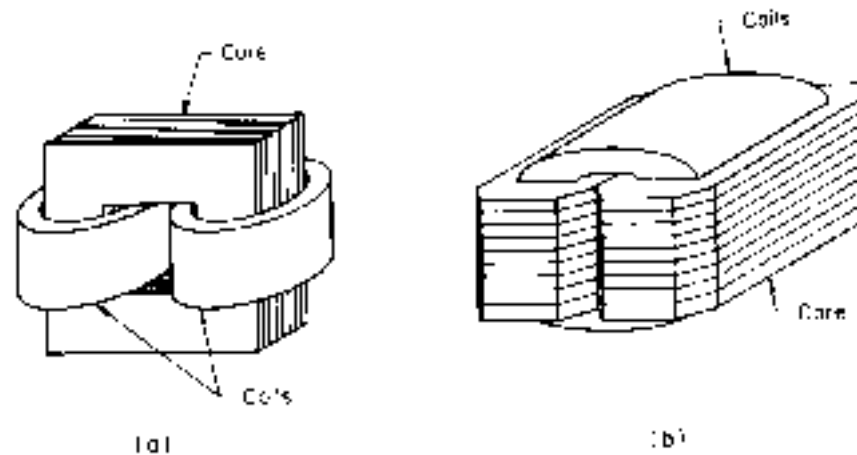

Transformateurs  
à colonnes



Transformateurs  
cuirassés

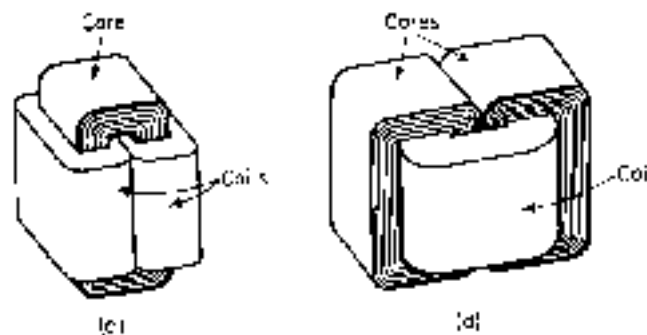

Transformers. (a) Core type with stacked core. (b) Shell type with stacked core. (c) Core type with wound core. (d) Shell type with wound core.


**Transformateurs à noyau magnétique**

# Phaseurs

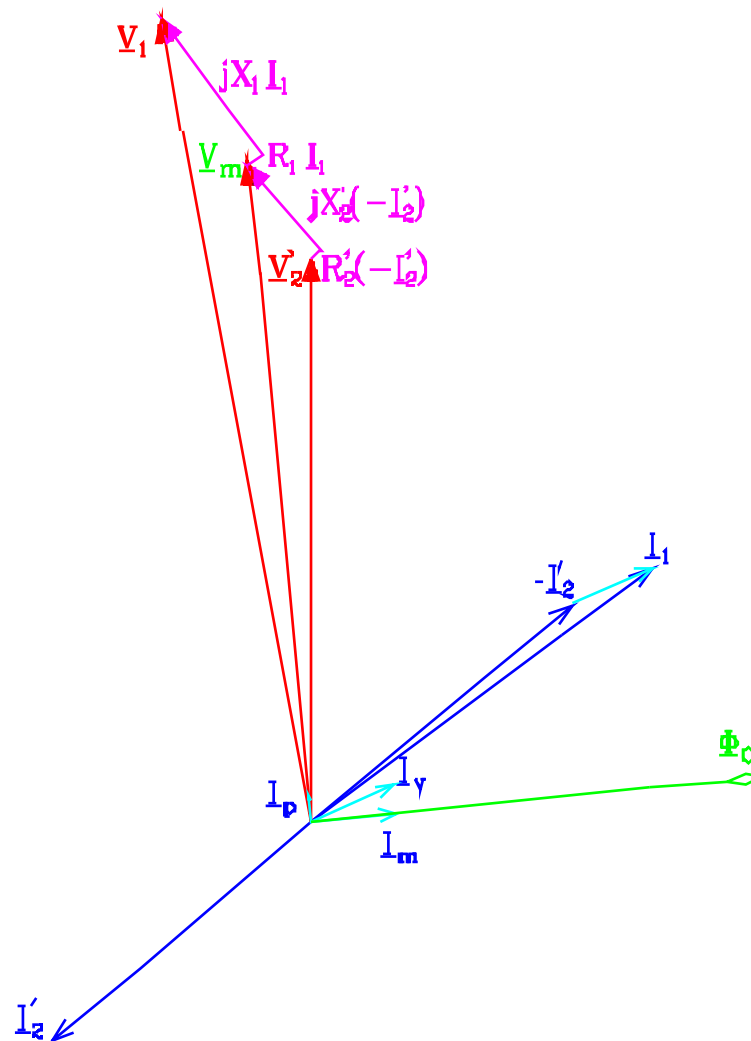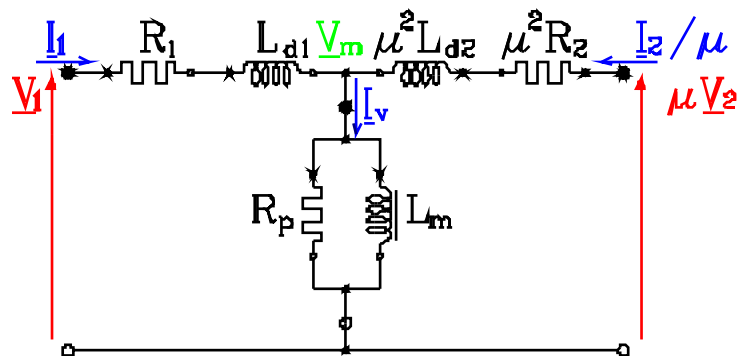

**Transformateurs à noyau magnétique**


# Triangle de KAPP

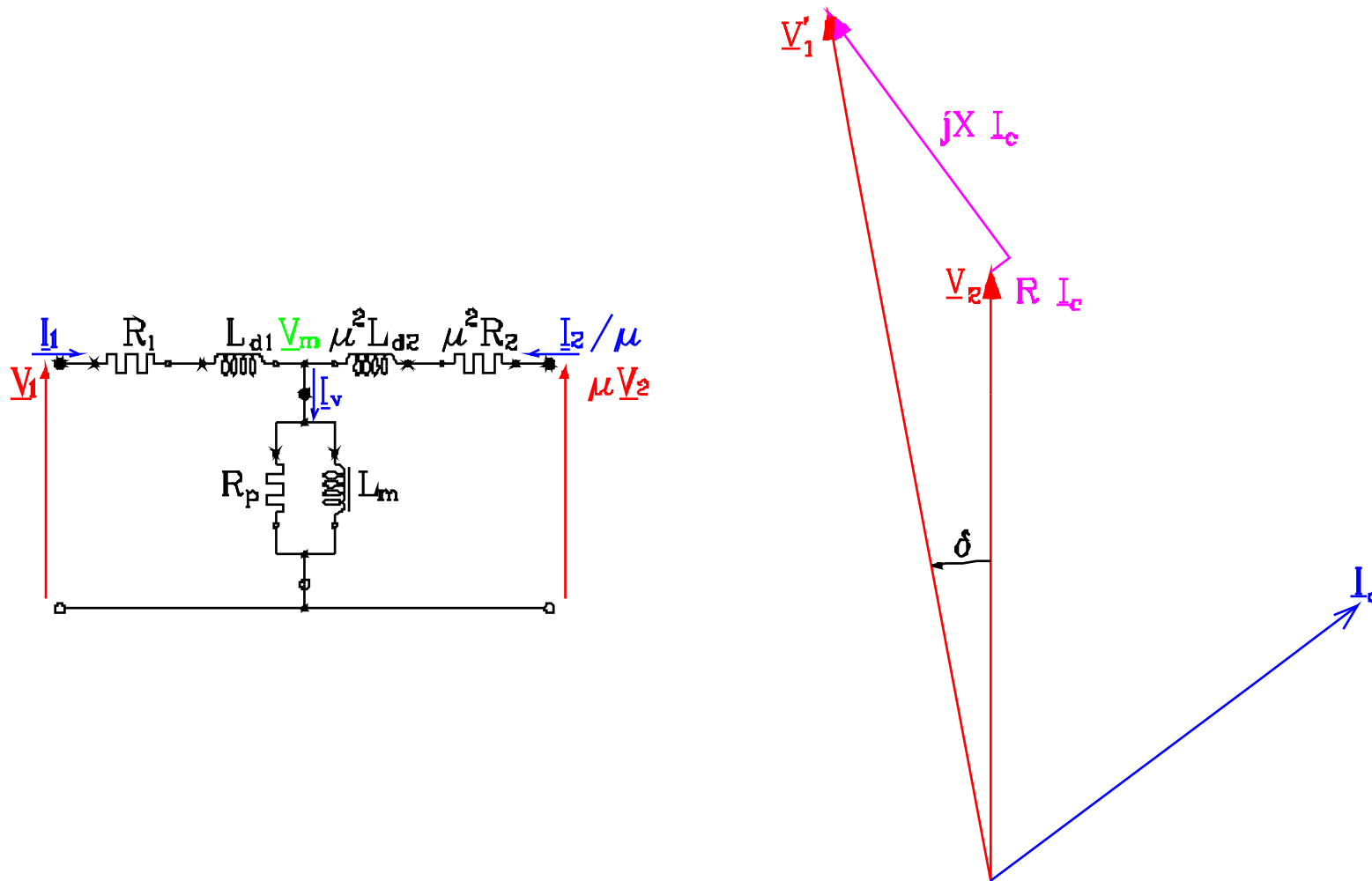


Transformateurs à noyau magnétique

# Pertes dans les transformateurs


Pertes dans les transformateurs

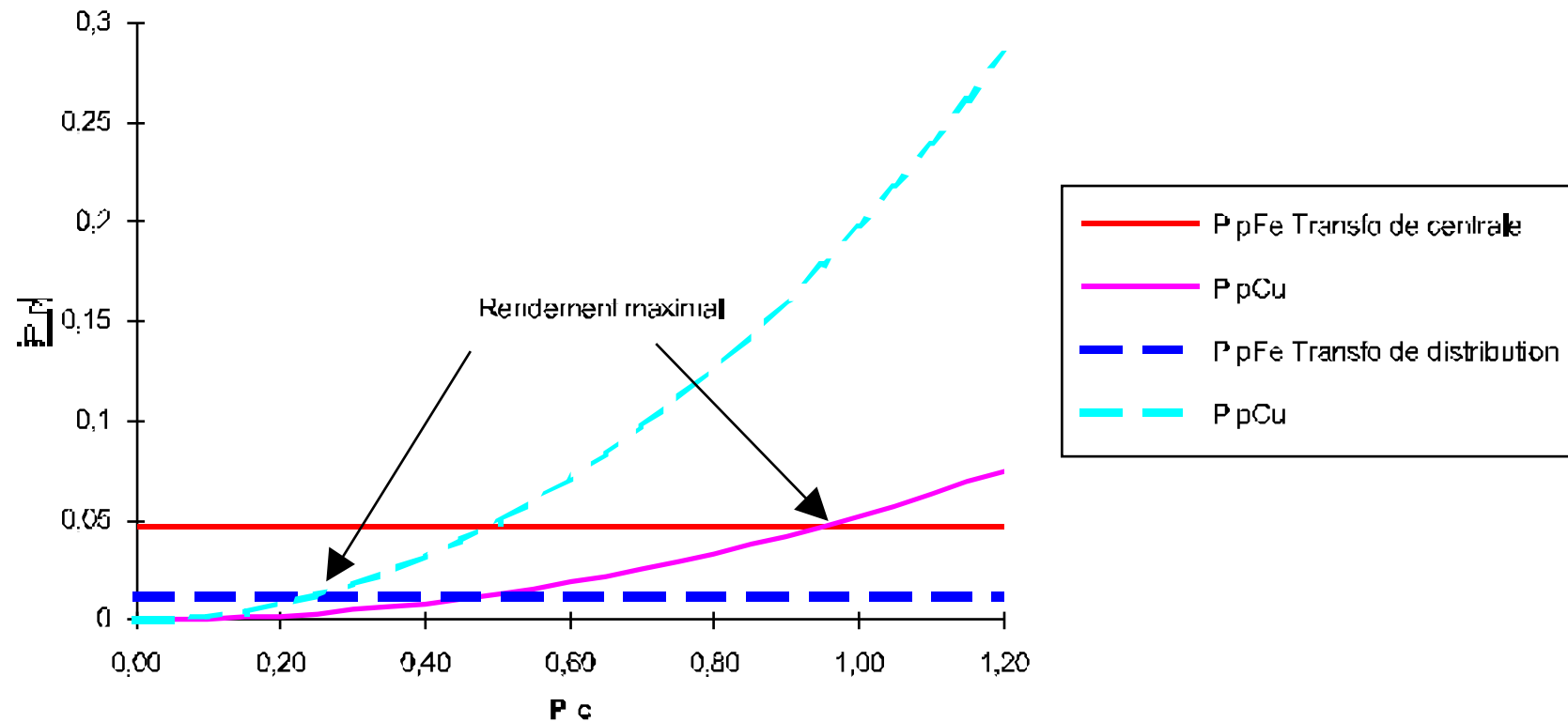

# Rendement des transformateurs

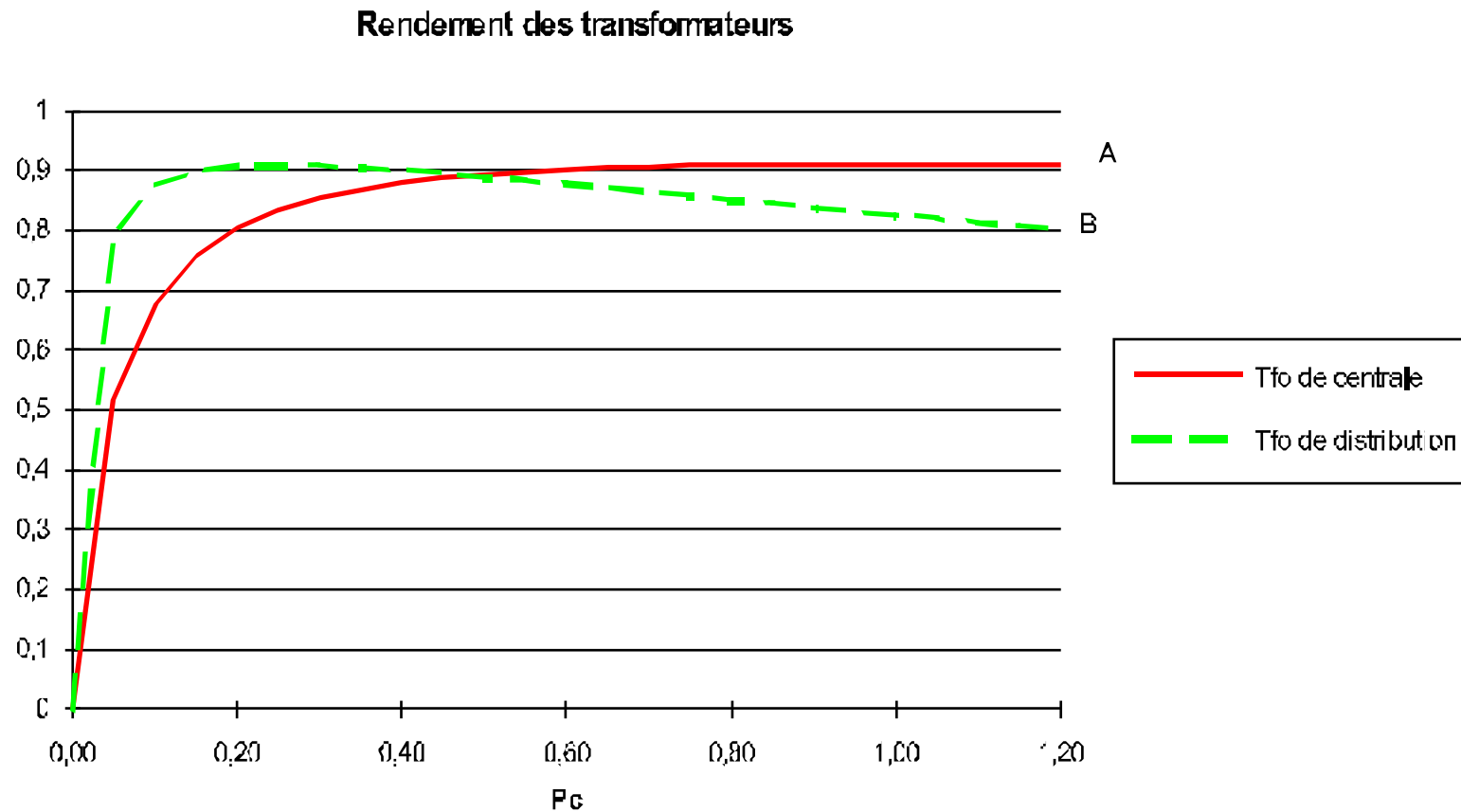


# Transformateur à flux libre






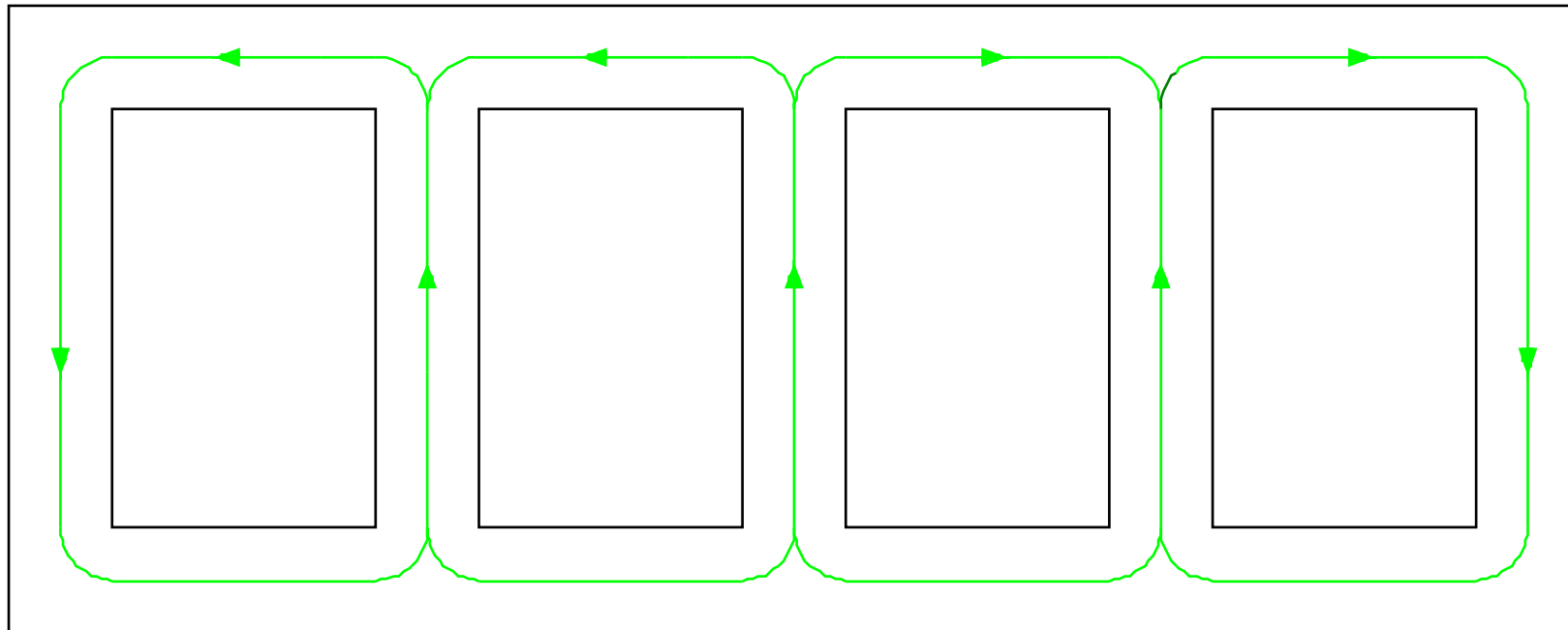


Transformateur à 5 colonnes




# Transformateur à flux forcé

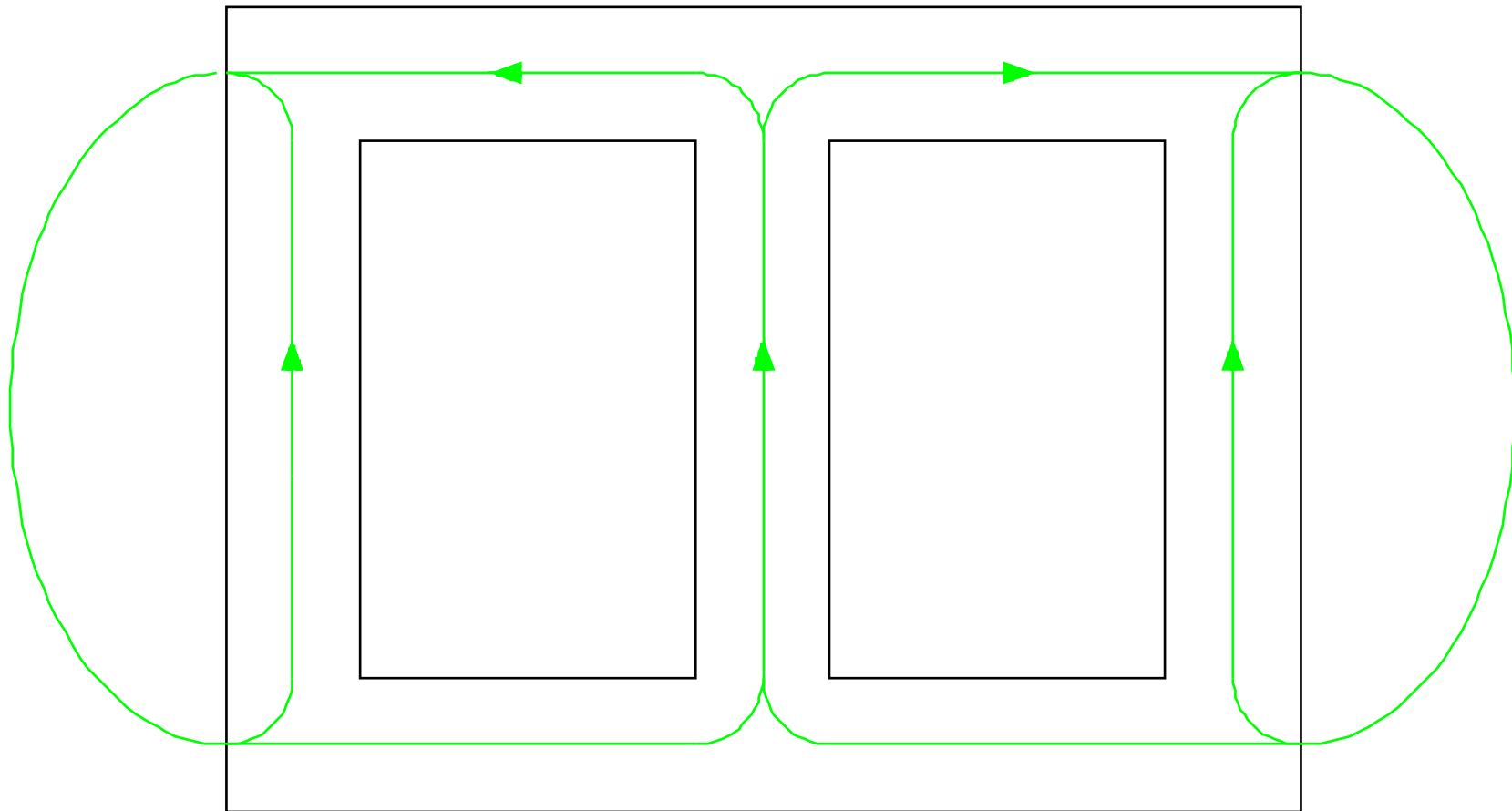


# Couplages

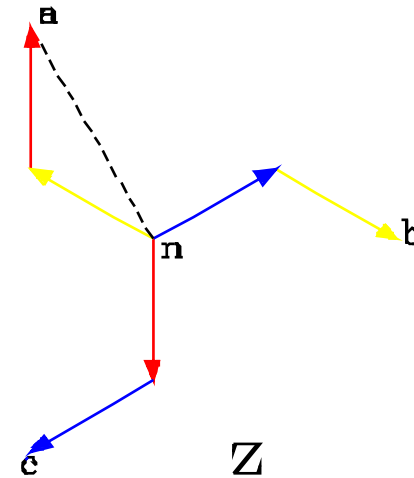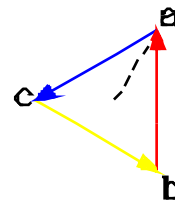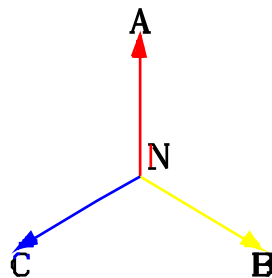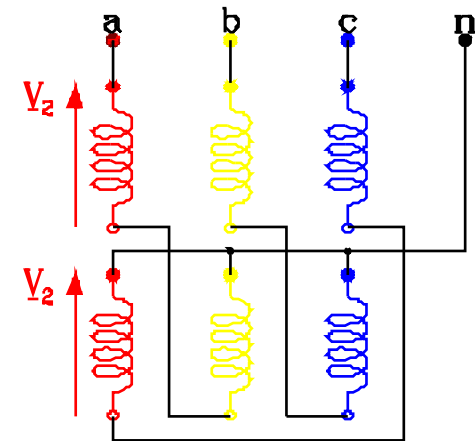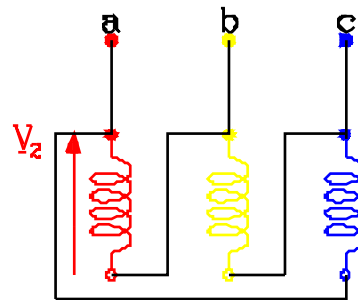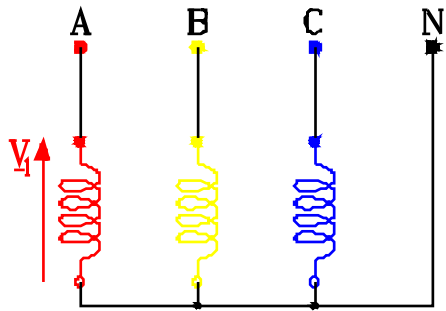


# Trois unités indépendantes

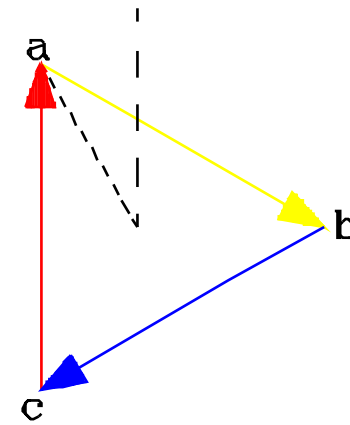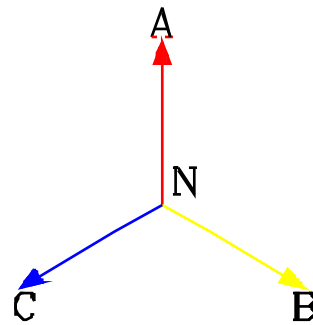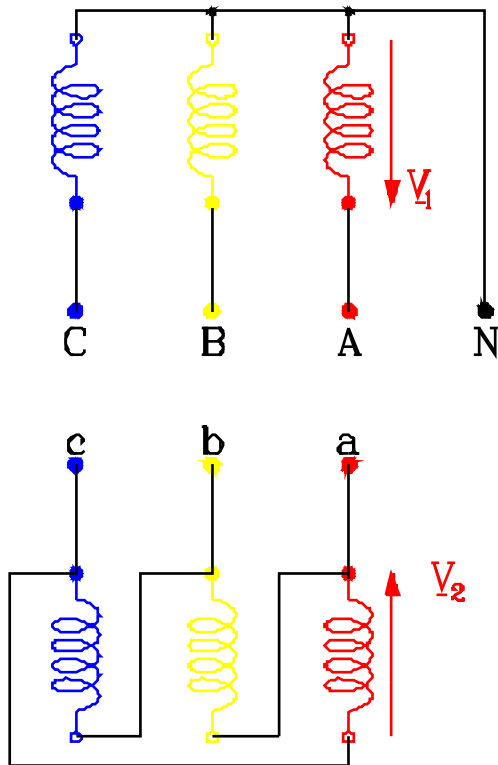


# Schéma équivalent

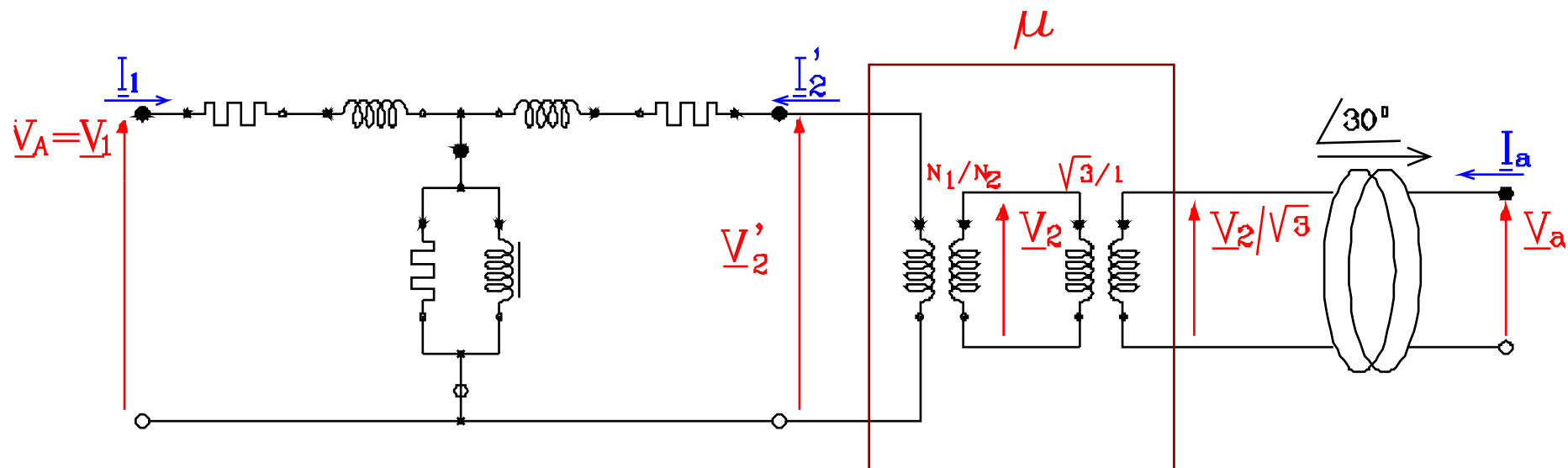


# Indice horaire

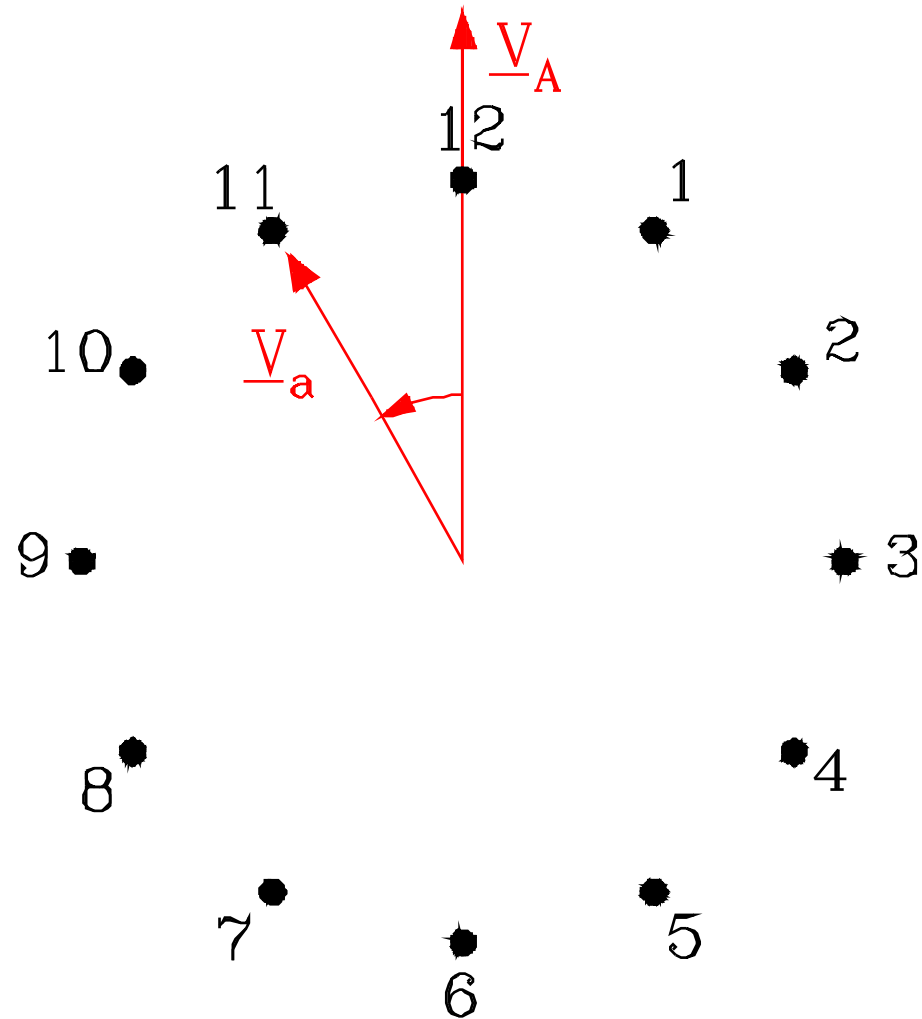


# Schéma équivalent

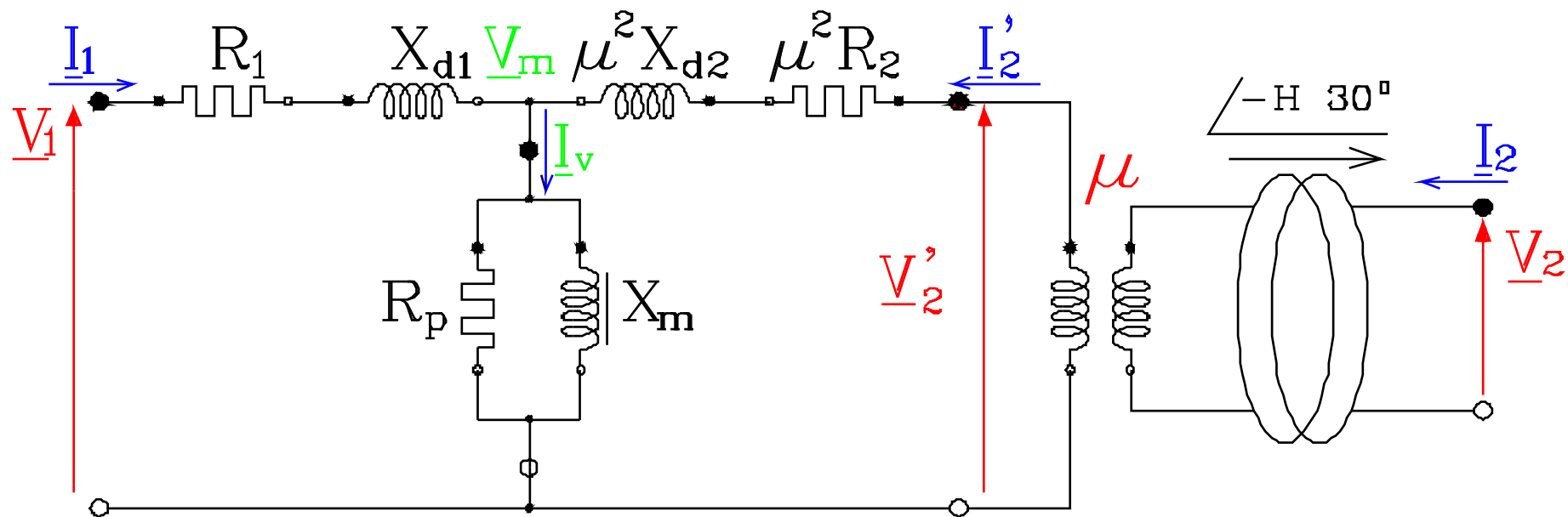

# Transformateur de distribution

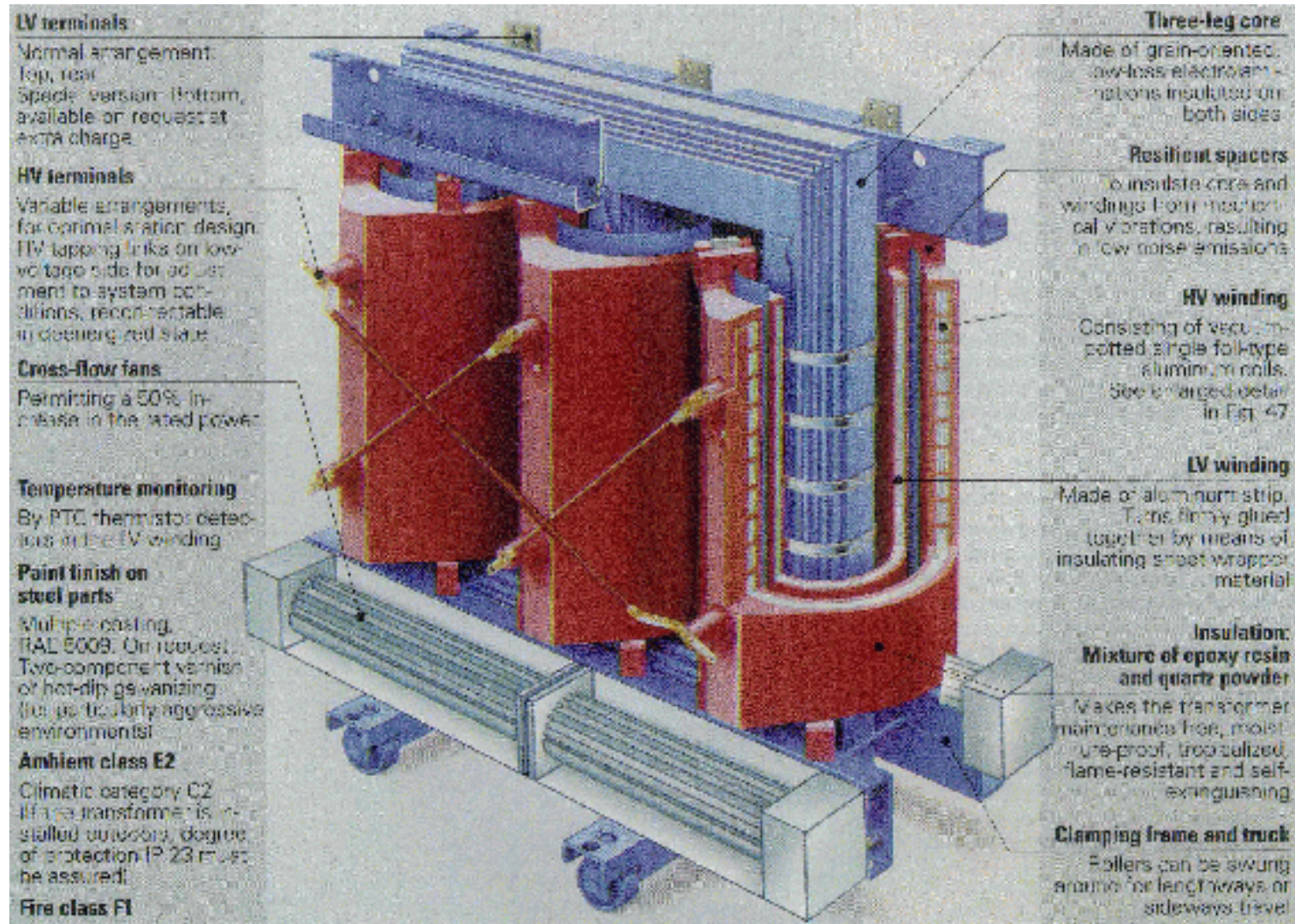

# Transformateur de distribution

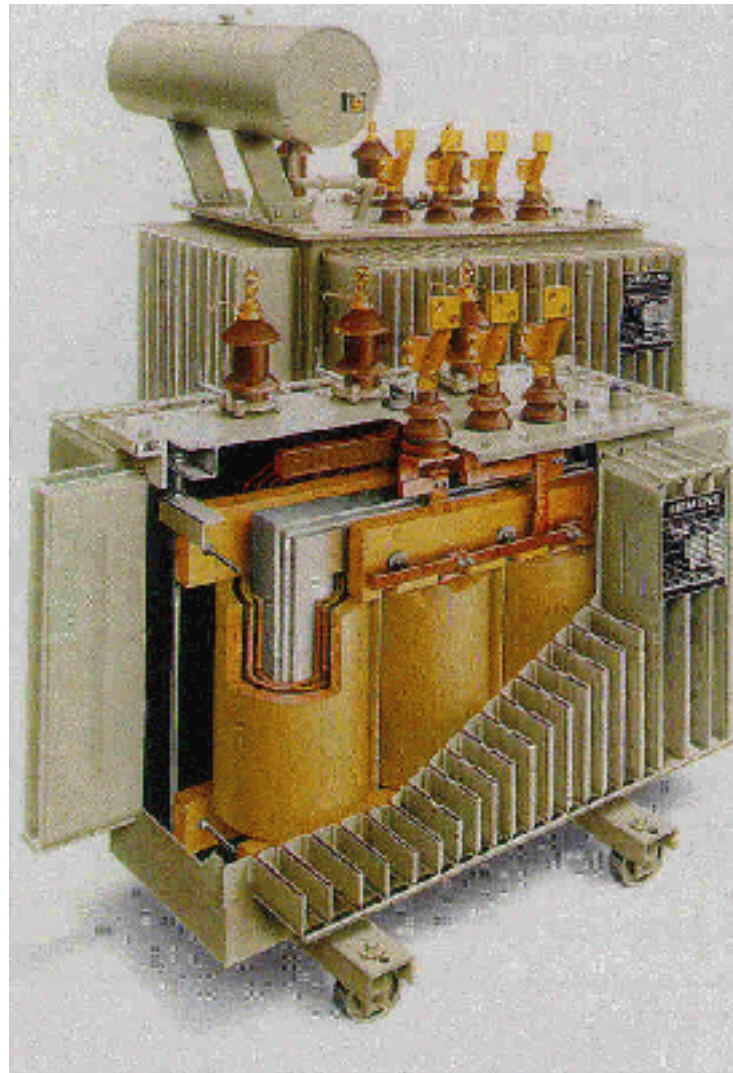

# Transport d'un transformateur de 300 MVA

