


# **ELEC-H-305**

## **Circuits logiques et numériques** **2011-2012**

Cours 5

Dragomir Milojevic

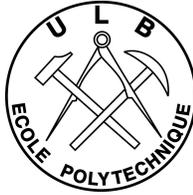[Dragomir.Milojevic@ulb.ac.be](mailto:Dragomir.Milojevic@ulb.ac.be)



## Cahier de charges verbal

On pose un problème sous forme d'un énoncé verbal.


Il s'agit de traduire cet énoncé selon le formalisme de l'Algèbre de Boole.

Cette traduction permet d'avoir une spécification formelle du problème.

## Spécification formelle

Une description complète, précise et non-ambiguë de toutes les propriétés d'un système.

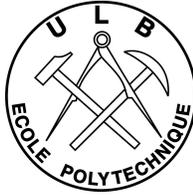Exemple: une expression Booléenne, une TdV, une K-Map.



## Cahier de charges verbal

La première question à se poser:

**Est-ce un problème combinatoire?**

(Combinatoire: les sorties du système ne dépendent que des entrées)

Si OUI, alors on peut appliquer tout ce que vous avez appris jusqu'à présent.


### **Conseil:**


Commencer par déterminer le nombre d'entrées et de sorties du système (fixe le nombre de fonctions logiques — **les sorties** et le nombre de variables pour chaque fonction — **les entrées**).
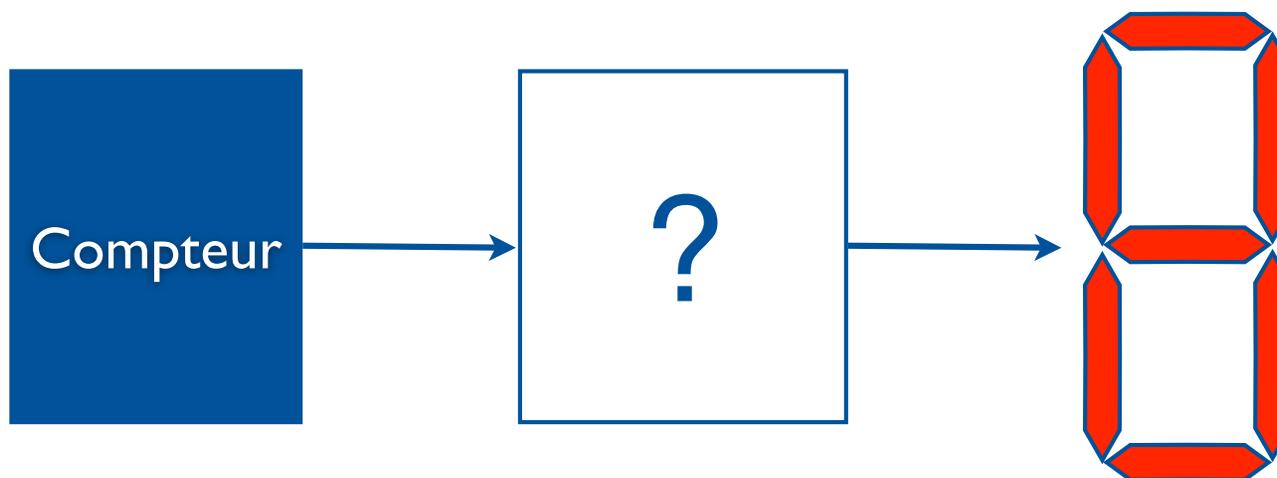
## Exemple

Afficheur 7-segments à LED.

*Un compteur de 4 bits fourni un chiffre (codé en BCD). On souhaite afficher ce chiffre en décimal, à l'aide d'un afficheur à 7-segments (7 diodes LED).*



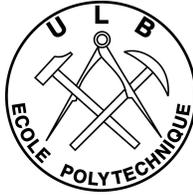

## Analyse du problème

C'est un problème combinatoire (à une combinaison des variables à l'entrée — à un chiffre donc, correspondra toujours la même sortie):

### ♦ **Les entrées**

*...compteur à 4 bits fourni un chiffre (codé en BCD)...*

Donc nous avons bien 4 entrées.

La table de vérité comporte alors  $2^4=16$  lignes.


### ♦ **Les sorties**

*... un afficheur à 7-segments ...*

Il y a donc 7 sorties.

- ♦ Il y a donc bien 7 fonctions logiques (i.e. 7 tables de vérités, 7 K-Maps) de 4 variables chacune.

## Principe

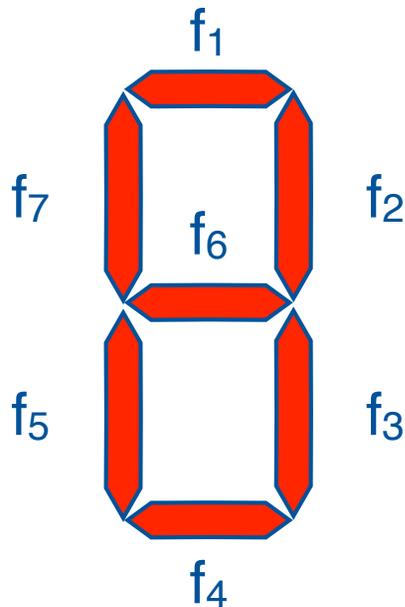


A chaque LED de l'afficheur on attribue une fonction logique:

0 - LED est éteinte

1 - LED est allumée


## Principe

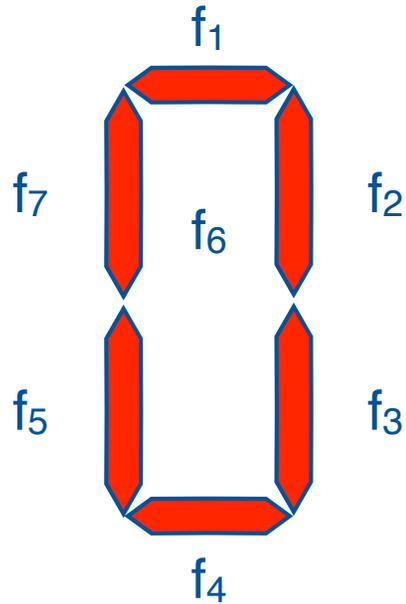

$$f_1 = f_2 = f_3 = f_4 = f_5 = f_7 = 1$$

$$f_6 = 0$$


## Principe

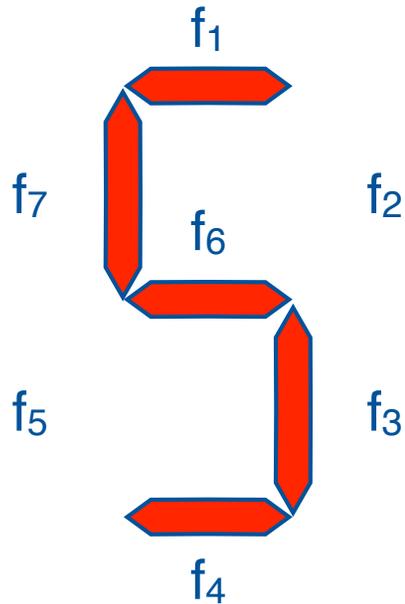

$$f_1 = f_3 = f_4 = f_6 = f_7 = 1$$

$$f_2 = f_5 = 0$$

## Principe

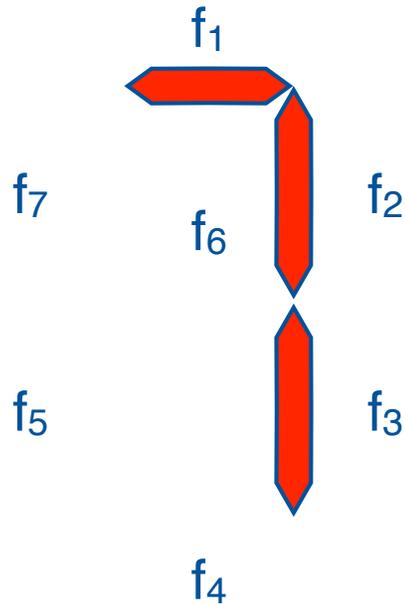


$$f_1 = f_2 = f_3 = 1$$

$$f_4 = f_5 = f_6 = f_7 = 0$$

## Tables de vérité


Décimal	$f_1$	$f_2$	$f_3$	$f_4$	$f_5$	$f_6$	$f_7$
0	1	1	1	1	1	0	1
1	0	1	1	0	0	0	0
2	1	1	0	1	1	1	0
3	1	1	1	1	0	1	0
4	0	1	1	0	0	1	1
5	1	0	1	1	0	1	1
6	1	0	1	1	1	1	1
7	1	1	1	0	0	0	0
8	1	1	1	1	1	1	1
9	1	1	1	1	0	1	1
10							
11							
12							
13							
14							
15							

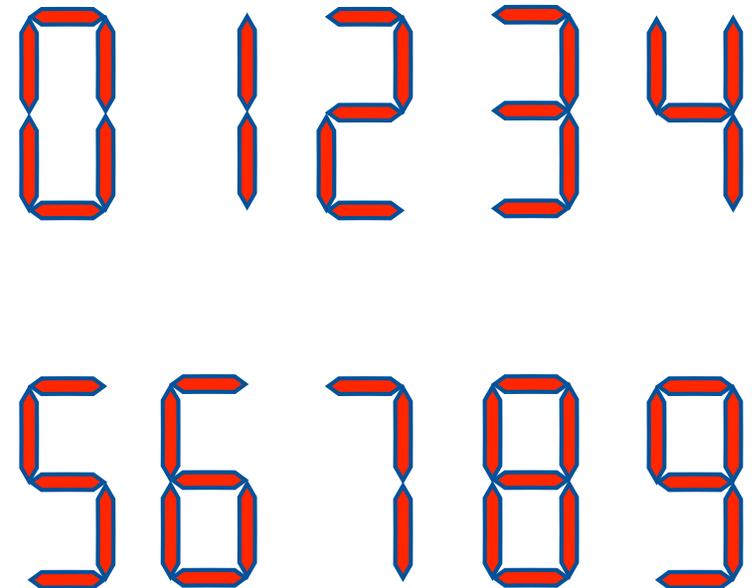


## Que faire des nombres de 10 à 15?
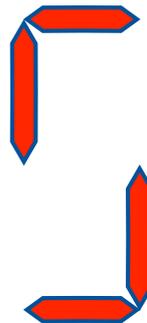
### 1. On peut les considérer comme les *don't cares*:

- ◆ Lors de la simplification, certains de ces *don't cares* vont être mis à 1, pour une meilleur simplification (problème à plusieurs fonctions)
- ◆ Pour cette combinaison, ce qui sera affiché peut ne pas avoir aucune signification...
- ◆ Par exemple:



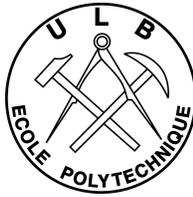

## Que faire des nombres 10 à 15?

2. Si ce sont les *don't happen* alors pas de problème d'affichage erroné car les chiffres de 10 à 15 n'arriveront jamais à l'entrée de notre codeur.


### Comment arriver à faire les *don't happen*

Par exemple : la valeur du compteur est automatiquement mis à zéro à chaque fois qu'il arrive à 10.


Les capteurs mutuellement exclusifs: détecteur de présence d'un ascenseur haut et bas ne peuvent pas être vraie en même temps.

## Que faire des nombres 10 à 15?

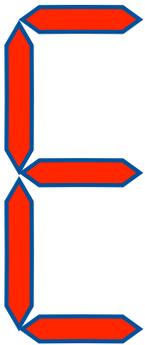3. On peut aussi prévoir l'affichage d'un code erreur



Décimal	$f_1$	$f_2$	$f_3$	$f_4$	$f_5$	$f_6$	$f_7$
...	...	...	...	...	...	...	...
10	1	0	0	1	1	1	1
11	1	0	0	1	1	1	1
12	1	0	0	1	1	1	1
13	1	0	0	1	1	1	1
14	1	0	0	1	1	1	1
15	1	0	0	1	1	1	1

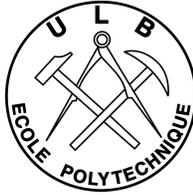

## Problème de l'afficheur

Les tables de vérité et les fonctions logiques ...

A faire lors des TPs, un bon exercice pour les K-Maps.

## Convertisseur BCD/Excédent3

Pour le problème décrit par le cahier de charges suivant, établir le (s) table(s) de vérité, donner la liste des mintermes et des maxtermes, dresser la(es) K-map(s), donner la liste de tous les implicants premiers et simplifier le(s) expression(s).

*On souhaite réaliser un circuit convertisseur du code binaire à quatre bits (sortie d'un compteur p.e) vers le code excédent 3.*

## Analyse du problème

### ♦ **Les entrées**

*...convertisseur du code binaire à quatre bits...*

Donc nous avons bien 4 entrées. La table de vérité comporte  $2^4=16$  lignes.

### ♦ **Les sorties**

*...le code excédent 3...*

Les chiffres de 0 à 9 sont codés sur 4 bits, nous avons bien 4 bits de sortie

### ♦ Il y a donc bien 4 fonctions logiques (i.e. 4 tables de vérités, 4 K-Maps) de 4 variables...

## Table de conversion: décimal vers binaire des codes

Décimal	8421 (BCD)	2421
0	0000	0000
1	0001	0001
2	0010	0010
3	0011	0011
4	0100	0100
5	0101	1011
6	0110	1100
7	0111	1101
8	1000	1110
9	1001	1111

Le système a 4 entrées binaires: donc la table devrait avoir 16 lignes.


Que faire des autres codes entrants?

***les don't cares!***

## Table de vérité

Décimal	BCD	2421
0	0000	0000
1	0001	0001
2	0010	0010
3	0011	0011
4	0100	0100
5	0101	1011
6	0110	1100
7	0111	1101
8	1000	1110
9	1001	1111
10	1010	----
11	1011	----
12	1100	----
13	1101	----
14	1110	----
15	1111	----

$f_4, f_3, f_2, f_1$

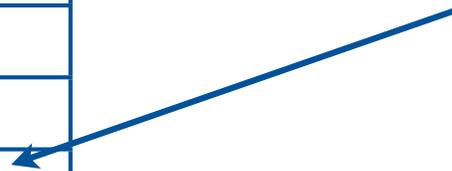

## K-maps

$f_1$	00	01	11	10	$x_2x_1$
00	0	0	1	0	
01	0	1	1	0	
11	-	-	-	-	
10	0	1	-	-	
					$x_4x_3$

$f_2$	00	01	11	10	$x_2x_1$
00	0	0	1	1	
01	0	1	0	0	
11	-	-	-	-	
10	1	1	-	-	
					$x_4x_3$

$$f_1 = x_2x_1 + x_4x_1 + x_3x_1$$

$$f_2 = x_4 + x_3x_2'x_1 + x_3'x_2$$

## K-maps

$f_3$	00	01	11	10	$x_2x_1$
00	0	0	0	0	
01	1	0	1	1	
11	-	-	-	-	
10	1	1	-	-	
					$x_4x_3$

$f_4$	00	01	11	10	$x_2x_1$
00	0	0	0	0	
01	0	1	1	1	
11	-	-	-	-	
10	1	1	-	-	
					$x_4x_3$

$$f_3 = x_4 + x_3x_2 + x_3x_1'$$

$$f_4 = x_4 + x_3x_1 + x_3x_2$$

## A. Additionneur

*On souhaite réaliser un circuit additionneur de deux mots A et B codés sur 4 bits.*

Le problème est évidemment plus général (mots de  $n$  bits). On considère les mots de 4 bits pour la simplicité des solutions.

Deux solutions possibles:


**A. Mimer le principe d'addition bit à bit**  
(séquence de calcul dans le temps).

**B. Anticiper le report pour un certain nombre de bits**  
(considérer le problème comme combinatoire).
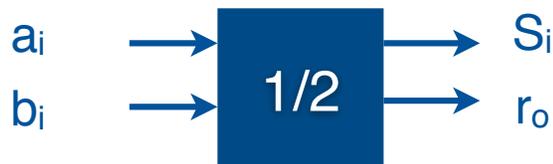
## A. Additionneur

L'addition faite à l'aide d'un 1/2 additionneur (deux opérandes d'un bit — deux bits à l'entrée) plus  $n-1$  (ici 3) additionneurs complets (deux opérandes d'un bit, plus un bit de report d'un étage précédant).

Chacun de ces circuits élémentaires génère 2 bits de sortie (décrits formellement avec deux expressions Booléennes).



## A. Synthèse de demi additionneur (K-Maps)



$S_i$	0	1	$b_i$
0	0	1	
1	1	0	
	$a_i$		

$r_o$	0	1	$b_i$
0	0	0	
1	0	1	
	$a_i$		

$$\begin{aligned}
 S_i &= a_i' b_i + a_i b_i' \\
 &= a_i \oplus b_i
 \end{aligned}$$

$$r_o = a_i b_i$$

## A. Synthèse de additionneur complet (K-Maps)



S	00	01	11	10	$a_i b_i$
0	0	1	0	1	
1	1	0	1	0	
$r_i$					

r	00	01	11	10	$a_i b_i$
0	0	0	1	0	
1	0	1	1	1	
$r_i$					

$$S = a_i \oplus b_i \oplus r_i$$


$$r = a_i b_i + r_i b_i + r_i a_i$$

## A. Additionneur complet sur 4 bits

Mis en série des éléments nécessaires pour obtenir un additionneur complet (*Ripple carry adder*). Un 1/2 additionneur plus  $n-1$  additionneurs complets.

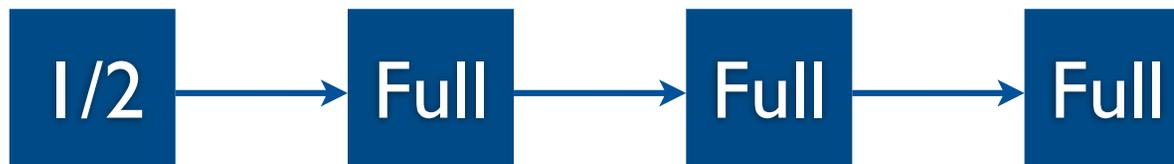Problème de propagation de report entre les étages: le résultat final sera obtenu après la propagation du report à travers tous les étages de l'additionneur!

$n$ -délais à additionner (un délais: le délais d'un étage — d'une boîte noire)



## B. Additionneur Carry Look Ahead – CLA

Un additionneur complet comme un **SEUL** circuit combinatoire.  
Pas de problème de délais de calcul lié à la prorogation du report,  
car l'anticipation du report — *Carry Look Ahead*.

La réponse est obtenue après un seul délais.

Si un tel additionneur est réalisé à l'aide des mémoires (*Look Up Tables* — LUT), le résultat sera obtenu après un temps d'accès à la mémoire:



## B. Analyse du problème

C'est un problème **combinatoire**, donc

- ◆ Les entrées  
*... deux mots A et B codés sur 2 bits...*  
Donc nous avons bien 4 entrées.  
La table de vérité comporte  $2^4=16$  lignes.
- ◆ Les sorties  
Résultat de l'addition :  $A=3, B=3; A+B=6 (110)_2$
- ◆ Il y a donc bien 3 fonctions logiques  
(i.e. 3 tables de vérités, 3 K-Maps de 4 variables chacune...)

## B. Additionneur — CLA (K-Maps)

K-maps

$c_2$	00	01	11	10	$b_1b_0$
00	0	0	0	0	
01	0	0	1	0	
11	0	1	1	1	
10	0	0	1	1	
$a_1a_0$					

$c_1$	00	01	11	10	$b_1b_0$
00	0	0	1	1	
01	0	1	0	1	
11	1	0	1	0	
10	1	1	0	0	
$a_1a_0$					

$c_0$	00	01	11	10	$b_1b_0$
00	0	1	1	0	
01	1	0	0	1	
11	1	0	0	1	
10	0	1	1	0	
$a_1a_0$					

$$c_2 = a_1b_1 + a_1a_0b_0 + a_0b_1b_0$$

$$c_1 = a_1b_1'b_0' + a_1a_0'b_1' + a_1'a_0'b_1 + a_1'b_1b_0' + a_1'a_0b_1'b_0 + a_1a_0b_1b_0$$

$$c_0 = a_0b_0' + a_0'b_0$$

## B. Additionneur complet sur n-bits


Pour un plus grand nombre de bits (32, 64, 128...) on fait la mise en série des additionneurs CLA.

Question: Pour quoi?

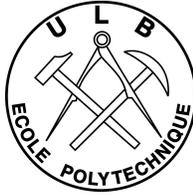**Nombre d'entrées/sorties = impact sur la taille de circuit (la mémoire) - Explosion combinatoire.**

Il faut attendre aussi la propagation du report, mais le report doit traverser moins d'étages (donc c'est plus rapide, que l'approche avec des additionneurs complets).





## Encodeur de priorité

*Un mot  $D$  est codé sur  $n$  bits. On souhaite connaître l'index du poids plus fort ayant un 1 (mot  $A$  - indique la position du MSB ayant un 1).*

*On souhaite également signaler la présence d'un 1 dans le mot  $D$ , à l'aide d'un signal ANY qui sera mis à 1 lorsque le mot  $D$  présente au moins un 1.*

## Encodeur de priorité

On considère un mot  $D$  de 4 bits ( $d_3d_2d_1d_0$ ).

L'index maximal est 4, nous avons donc besoin de 2 bits pour le mot  $A$  ( $a_1a_0$ ).

Un bit (ANY) est utilisé pour signaler que le mot n'est pas un 0.

La table de vérité simplifiée (on n'écrit pas toutes les combinaisons des variables à l'entrée - certaines combinaisons sont représentées comme les *don't care*).

$d_3$	$d_2$	$d_1$	$d_0$	$a_1$	$a_0$	ANY
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	1
0	0	1	-	0	1	1
0	1	-	-	1	0	1
1	-	-	-	1	1	1

## Encodeur de priorité

### K-maps

a <sub>1</sub>	00	01	11	10	d <sub>1</sub> d <sub>0</sub>
00	0	0	0	0	
01	1	1	1	1	
11	1	1	1	1	
10	1	1	1	1	
d <sub>3</sub> d <sub>2</sub>					

$$a_1 = d_3 + d_2$$

a <sub>0</sub>	00	01	11	10	d <sub>1</sub> d <sub>0</sub>
0	0	0	1	1	
1	0	0	0	0	
11	1	1	1	1	
10	1	1	1	1	
d <sub>3</sub> d <sub>2</sub>					

$$a_0 = d_3 + d_2' d_1$$

## Encodeur de priorité

### K-map - Synthèse des 0

ANY	00	01	11	10	$d_1d_0$
00	0	1	1	1	
01	1	1	1	1	
11	1	1	1	1	
10	1	1	1	1	

$d_3d_2$

$$a_1 = d_3 + d_2 + d_1 + d_0$$

## Méthodes de simplification

### 1. Axiomes et théorèmes

### 2. K-Maps

### 3. Méthode Quine-Mc.Cluskey

- Méthode systématique : c'est une analyse de **TOUTES** les possibilités de regroupement — recherche de **tous** les implicants premiers (méthode exhaustive).
- Utilisée pour des problèmes à grand nombre de variables.
- Elle garanti la meilleure solution, facilement programmable.

## Méthode Quine-Mc.Cluskey

### Algorithme en deux étapes:

- A. Recherche des implicants premiers (phase d'**ANALYSE**)  
Recherche systématique des implicants par la méthode des tri successifs.
  
- B. Couverture de la fonction (phase de **SYNTHESE**)  
Le choix des implicants premiers permettant la couverture de la fonction (on obtient le résultat de la simplification: expression optimale)

## Méthode Quine-Mc.Cluskey

### Rappel par rapport au K-Maps

Recherche des implicants premiers principe dans les K-Maps:  
 La recherche des TOUS les  $n$ -cubes de façon visuelle (y compris les  $n$ -cubes composés uniquement des *don't cares*).

$f_1$	00	01	11	10	$x_2x_1$	
00	0	0	1	0		$IP_1 = x_2x_1$
01	0	1	1	0		
11	-	-	-	-		
10	0	1	-	-		
						

$x_4x_3$

## Méthode Quine-Mc.Cluskey: Analyse

### A. Recherche des implicants premiers : méthode (11 étapes)

1. Pour une fonction  $f$  de  $n$  variables on commence par construire  $m$  groupements de **tous** les **mintermes** de la fonction.
2. Dans chaque groupement des mintermes (noté  $G_i$ ) il y a  $i$  variables qui valent 1 i.e.  $(n-i)$  variables qui valent 0.

Rm. Il est bien sur possible que il y ait  $m=n$  groupements.

## Méthode Quine-Mc.Cluskey: Analyse

- A. Recherche des implicants premiers : remarque étapes 1. et 2.
- i. Lors de la construction des groupements faire attention au bit de poids plus fort et plus faible (interprétation décimale).
  - ii. D'abord dresser la table de vérité et puis faire les groupements (aussi sous forme des tables).
  - iii. Marquer **clairement** la séparation entre les différents groupements  $G_i$  (dans ces transparents ce sera une barre de tableau plus épaisse).

## Méthode Quine-Mc.Cluskey: Analyse

Exemple de construction des *groupements*  $G_i$ :

La fonction logique est donnée comme une liste des mintermes (équivalents décimaux).

$$f(a,b,c)=\Sigma (0,1,3,4,5,7)$$

	a	b	c	f	
0	0	0	0	1	x
1	0	0	1	1	x
2	0	1	0	0	
3	0	1	1	1	x
4	1	0	0	1	x
5	1	0	1	1	x
6	1	1	0	0	
7	1	1	1	1	x



Groupements  $G_i$

	a	b	c
$G_0$	0	0	0
$G_1$	0	0	1
	1	0	0
$G_2$	0	1	1
	1	0	1
$G_3$	1	1	1

## Méthode Quine-Mc.Cluskey: Analyse

### A. Recherche des implicants premiers : méthode

3. On **compare** ensuite chaque minterme de  $G_i$  avec **TOUS** les mintermes appartenant à  $G_{i+1}$  (pour tous les  $i$ )
4. Lorsque la distance de Hamming entre deux mintermes est de 1, on note l'appariement entre les deux mintermes comme suit:

$$\begin{array}{l}
 000 \\
 010
 \end{array}
 \left. \vphantom{\begin{array}{l} 000 \\ 010 \end{array}} \right\}
 \begin{array}{l}
 0-0 \\
 \swarrow \\
 \text{don't care}
 \end{array}$$

C'est une application de  $x+x'=1$

## Méthode Quine-Mc.Cluskey: Analyse

### A. Recherche des implicants premiers : méthode

Analogie avec les K-Maps : appariement implique la possibilité de réalisation d'un  $n$ -cube d'ordre 2 !

$f_1$	00	01	11	10	$x_2x_1$
00	0	0	1	0	
01	0	1	1	0	
11	0	0	0	0	
10	0	0	0	0	

$$\begin{aligned}
 f_1 &= x_4'x_3'x_2x_1 + x_4'x_3x_2x_1 \\
 &= x_4'x_2x_1(x_3'+x_3) \\
 &= x_4'x_2x_1
 \end{aligned}$$

## Méthode Quine-Mc.Cluskey: Analyse

### A. Recherche des implicants premiers: méthode

5. Chaque appariement entre  $G_i$  et  $G_{i+1}$  est donc un  $n$ -cube d'ordre 2.

Tous les appariements de  $G_i$  et  $G_{i+1}$  sont écrits dans un nouveau groupement, noté  $G_i'$ .

6. Après une première passe il y donc au moins  $m-1$  groupements  $G_i'$  ( il est possible qu'il n'y ait aucune paire de mintermes dont la distance de Hamming vaut 1).

## Méthode Quine-McCluskey: Analyse

*Exemple de construction des groupements  $G_i'$*

Groupements  $G_i$

	a	b	c
$G_0$	0	0	0
$G_1$	0	0	1
	1	0	0
$G_2$	0	1	1
	1	0	1
$G_3$	1	1	1

Notation intermédiaire

ici toutes les possibilités

$G_0, G_1$	000	$G_2, G_3$	011
	001		111
	000		101
	100		111
$G_1, G_2$	001		
	011		
	001		
	101		
	<del>100</del>		
	<del>011</del>		
	100		
	101		

**Distance de Hamming =2**

Groupements  $G_i'$

$G_0'$	00-	(0, 1)
	-00	(0, 4)
$G_1'$	0-1	(1, 3)
	-01	(1, 5)
	10-	(4, 5)
$G_2'$	-11	(3, 7)
	1-1	(5, 7)

## Méthode Quine-Mc.Cluskey: Analyse

### A. Recherche des implicants premiers : méthode

7. Lors d'appariement de  $G_i$  et de  $G_{i+1}$ , il est possible qu'un minterme n'a pas été regroupé avec d'autres.

Il s'agit d'un **impliquant premier** (c'est un  $n$ -cube d'ordre 1).  
On le(s) note(ent)  $IP_k$  dans l'ordre d'apparition.

8. L'ensemble  $G_i$  constitue donc l'ensemble de tous les  $n$ -cubes d'ordre 2 de la fonction.
9. Tous les mintermes de  $G_i$  qui ont été utilisés pour les appariement sont marqués avec un  $x$ .

## Méthode Quine-Mc.Cluskey: Analyse

### A. Recherche des implicants premiers : méthode

10. Le processus est répété (avec les mêmes règles):

- ♦ pour tous les éléments des groupements  $G_i'$  (obtention de tous les  $n$ -cubes d'ordre 2)
- ♦ pour obtenir l'ensemble noté  $G_i''$  (les  $n$ -cubes d'ordre 3) et ainsi de suite (obtention des  $n$ -cubes d'ordre 4, ...).

**Attention!!!** Lors de calcul de la distance de Hamming pour le passage de  $G_i'$  à  $G_i''$ , les *don't cares* sont également pris en compte.

## Méthode Quine-Mc.Cluskey: Analyse

### A. Recherche des implicants premiers : méthode

*Exemples d'appariement dans le  $G_i'$  pour obtenir  $G_i''$  obtenir  $G_i'''$  avec les don't cares.*

-000	Distance de Hamming de 1:	-000
-100	on peut apparier.	--00

<del>-000</del>	Distance de Hamming de 2:
<del>01-0</del>	on ne peut pas apparier.

## Méthode Quine-Mc.Cluskey: Analyse

### A. Recherche des implicants premiers: méthode

11. On s'arrête lorsqu'il n'est plus possible de faire des appariements (on aurait trouvé le(s) plus grand  $n$ -cube(s) possible).

On dresse la liste de tous les implicants premiers (IPs) trouvés.

Les IPs sont écrits sous forme de '0' et de '1' et sous forme des monômes.

## Méthode Quine-McCluskey: Analyse

### Exemple de construction des groupements $G_i''$

$G_0'$	00-	(0, 1)	X
	-00	(0, 4)	X

---

$G_1'$	0-1	(1, 3)	X
	-01	(1, 5)	X
	10-	(4, 5)	X

---

$G_2'$	-11	(3, 7)	X
	1-1	(5, 7)	X

---



$G_0''$	-0-	(0, 1, 4, 5)	IP1
	-0-	(0, 4, 1, 5)	

---

$G_1''$	--1	(1, 3, 5, 7)	IP2
	--1	(1, 5, 3, 7)	

---

## Méthode Quine-McCluskey: Analyse

### Liste des IPs

<b>X</b>	$G_0''$	-0-	(0, 1, 4, 5)	IP1
		-0-	(0, 4, 1, 5)	
-----				
<b>X</b>	$G_1''$	--1	(1, 3, 5, 7)	IP2
		--1	(1, 5, 3, 7)	
-----				

$$\text{IP1} = -0- = b'$$

$$\text{IP2} = --1 = c$$

**X** Ce sont les mêmes, on peut les omettre par la suite...

## Méthode Quine-Mc.Cluskey: Analyse

Vérification de résultat obtenu par K-Maps (pas toujours nécessaire... ni possible) mais dans un premier temps peut servir pour contrôle.

Fonction de départ (pour cette exemple K-Map c'est plus rapide):

$$f(a, b, c) = \sum(0, 1, 3, 4, 5, 7)$$

$$IP1 = b'$$

$$IP2 = c$$

f	00	01	11	10	bc
0	1	1	1	0	
1	1	1	1	0	
a					

The table shows a Karnaugh map for the function f(a, b, c) = Σ(0, 1, 3, 4, 5, 7). The columns represent the variables b and c, and the rows represent the variable a. The cells containing 1 are at (a=0, bc=00), (a=0, bc=01), (a=0, bc=11), (a=1, bc=00), (a=1, bc=01), and (a=1, bc=11). A red dashed box highlights the prime implicant b' (covering cells where b=0), and a green dashed box highlights the prime implicant c (covering cells where c=1).

## Méthode Quine-Mc.Cluskey: Analyse


### A. Recherche des implicants premiers

Méthode lorsque la fonction logique n'est pas complètement spécifiée (**présence des indifférents - *don't cares***)

1. On fait l'hypothèse que tous les indifférents valent 1  
L'idée est de permettre **TOUTES** les simplifications possibles due aux indifférents.
2. Les implicants premiers **non-utiles** (ceux, constitués des indifférents uniquement) seront éliminés lors de la 2ème phase de l'algorithme (couverture - synthèse de la fonction logique)

## Méthode Quine-Mc.Cluskey: Analyse

*Exemple des implicants premiers non-utiles*

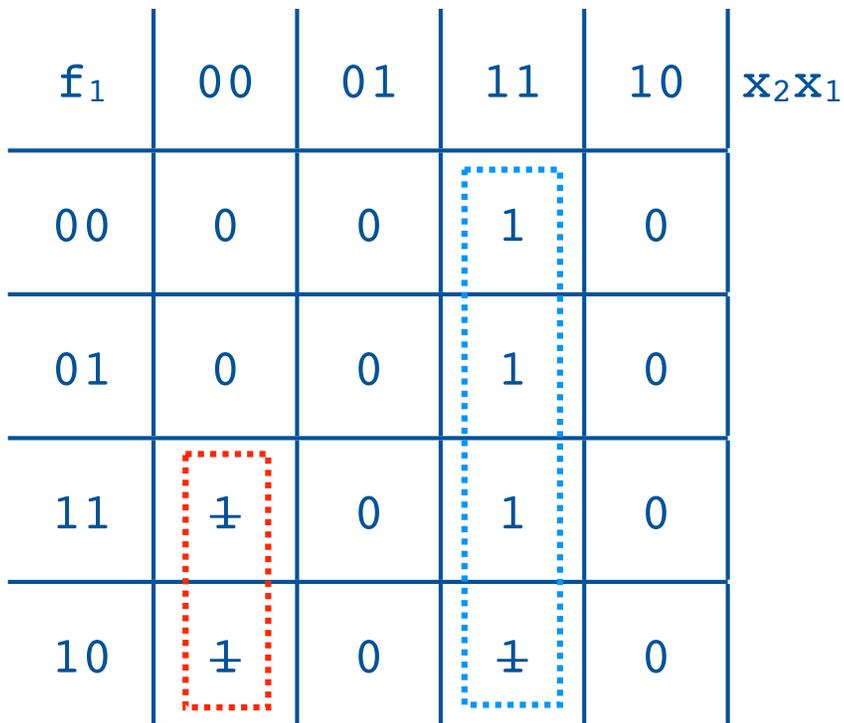$f_1$	00	01	11	10	$x_2 x_1$
00	0	0	1	0	
01	0	0	1	0	
11	1	0	1	0	
10	1	0	1	0	

$x_4 x_3$

Pour la fonction  $f_1$  on trouve

$$IP_1 = x_1 x_2$$

$$IP_2 = x_4 x_1' x_2'$$

Mais pour la fonction simplifiée on ne prends pas  $IP_2$  (c'est un IP inutile car il ne couvre que les indifférents)