

ELEC-H-305

Circuits logiques et numériques
2011-2012

Cours 9

Dragomir Milojevic

dmilojev@ulb.ac.be

Rappel — Synthèse des systèmes séquentiels

1. Systèmes séquentiels: notion de l'état (machine à état, dans littérature anglo-saxonne: *Finite State Machine* - FSM)
2. Représentation:
 - **Table d'état primitive** — un état stable par ligne de la table d'état,
 - **Graphe d'état** — représentation graphique, pas pour la synthèse

Passage d'un cahier de charges verbal vers une table d'état.

3. Réduction de nombre d'états à l'aide de **Tableau de condition d'équivalences** (simplification de la table d'état : les équivalences et les fusionnements). Passage de la table d'états primitive à la table d'état réduite.

Rappel — Synthèse des systèmes séquentiels

4. Codage des états (à chaque état on attribue un code binaire distinct) afin de permettre une réalisation physique à l'aide des portes logiques.
5. Après codage : la **Table d'état** devient la **Table d'état codée**.
6. A partir de la **Table d'état codée** on dérive les K-Maps pour chaque fonction de rétroaction (variable d'état). Pour un système à N états il y a $\log_2 N$ **Fonctions de rétroaction**.
7. K-Map pour la sortie. Résolution des transitions afin d'éviter les *glitches* à la sortie du système (il ne peut y avoir qu'un seul changement de la valeur de sortie lors des transitions).
Fonction logique de la sortie.

Aujourd'hui

- ❖ Problèmes des **courses critiques** dans un système séquentiel (problème fondamental des circuits logiques à rétroaction)
- ❖ Résolution du problème des courses critiques en vue de synthèse (en général):
 - I. Action sur le **codage des états** et les transitions (passage entre deux états stables):
Conception des systèmes séquentiels asynchrones
 - II. Action sur la **mise à jour** des variables d'état :
Conception des systèmes séquentiels synchrones
- ❖ Ces deux façons de résoudre les courses critiques impliquent deux classes des circuits logiques.

Problème des courses critiques — Source du problème

Prenons l'exemple de la **Table d'état réduite** suivante:

ab

	00	01	11	10
1	1	2	3	2
2	1	2	4	2
3	1	3	3	4
4	1	3	4	4

Considérons le codage des états suivants (rappel : jusqu'à présent le choix de codage était arbitraire):


$$1 \rightarrow 00, \quad 2 \rightarrow 01, \quad 3 \rightarrow 11, \quad 4 \rightarrow 10$$

Problème des courses critiques — Source du problème

On obtient alors la **Table d'état codée** suivante:
(avec $1 \rightarrow 00$, $2 \rightarrow 01$, $3 \rightarrow 11$, $4 \rightarrow 10$)

	ab			
	00	01	11	10
1	1	2	3	2
2	1	2	4	2
3	1	3	3	4
4	1	3	4	4

Table d'état réduite

 


	ab			
	00	01	11	10
Y ₁ Y ₂	00	01	11	10
00	00	01	11	01
01	00	01	10	01
11	00	11	11	10
10	00	11	10	10

Y₁Y₂

Table d'état (réduite) codée

 Problème des courses critiques — Source du problème

On en déduit les deux K-Maps et les fonctions de rétroactions:




$$Y_1 = ab + y_1b + y_1a$$


$$Y_2 = a'b + y_1'y_2'a + ab'y_1' + y_1y_2b$$

 Problème des courses critiques — Source du problème

Ce qui correspond aux logigrammes suivants : les **rétroactions expriment la mise à jour des variables d'état** (les états présent deviennent les états futurs: affectation $y_i \leftarrow Y_i$).



$$Y_1 = ab + y_1b + y_1a$$

 

$$Y_2 = a'b + y_1'y_2'a + ab'y_1' + y_1y_2b$$

Problème des courses critiques — Source du problème

Imaginons le passage entre deux états stables suivant:

- Le système se trouve à l'état 1 (l'entrée vaut $ab=00$)
- L'entrée change de 00 à 11...
- Donc le système va passer de l'état 1 à l'état 3 (la transition indiquée nous envoie en 3).

ab

	00	01	11	10
1	1	2	3	2
2	1	2	4	2
3	1	3	3	4
4	1	3	4	4

... dans la **Table d'état réduite**.

Table d'état réduite

Problème des courses critiques — Source du problème

Observons la même transition dans la

Table d'états réduite codée:

Le système se trouve en état codée 00 (les entrées $ab=00$).

Les entrées changent ($ab=11$) la nouvelle destination pour le système est l'état 11.

	ab			
Y_1Y_2	00	01	11	10
00	00	01	11	01
01	00	01	10	01
11	00	11	11	10
10	00	11	10	10
Y_1Y_2				

 




Table d'état codée

Les variables d'état passent de 00 à 11...

  Problème des courses critiques — Source du problème


Et finalement observons ce qui se passe dans le circuit logique correspondant au système:

Lors de la mise à jour ($y_i \leftarrow Y_i$), les deux variables d'état passent de 0 à 1.



 
Problème des courses critiques — Source du problème

- ❖ Imaginons le circuit précédent comme une boîte noire
- ❖ C'est un circuit logique à deux variables d'état (deux rétroactions).
- ❖ Analogie avec une piste de course et deux coureurs:



 Problème des courses critiques — Source du problème


Le changement à l'entrée provoque la transition du système (entre deux états stables), qui dans ce cas précis, implique le changement **simultané** des **deux variables d'état** dans le circuit (les deux coureurs devraient partir en même temps).



$$Y_2 = 0 \rightarrow 1$$

$$Y_1 = 0 \rightarrow 1$$

 Problème des courses critiques — Source du problème




Les deux pistes ne sont pas de la même longueur, la vitesse de deux coureurs n'est jamais la même ... implique que l'un des deux coureurs va arriver **avant** l'autre.

Si au lieu de 11, la nouvelle destination devient 10 (ou 01), le système ne respecte plus le cahier de charges initial.

 Problème des courses critiques — Source du problème

Le système va donc considérer comme nouvel état de destination 10 au lieu de 11.

Comme l'état 10 est un état stable, le système va y rester !
(Dans notre cas la transition vers 01 aura le même effet).



	ab			
Y ₁ Y ₂	00	01	11	10
00	00	01	11	01
01	00	01	10	01
11	00	11	11	10
10	00	11	10	10

Y₁Y₂

Problème des courses critiques — Table d'état

Initialement la spécification dit:

Lorsque le système en état 00 et lorsque les entrées 11, le nouvel état devrait être 11.

Or à cause des courses :
le système va se retrouver dans l'état 10 !

Le cahier de charges n'est pas respecté.

Le système présente un comportement non voulu ... (et non-déterministe)

Problème des courses critiques

Def. *Changement instantané de deux (ou plus) variables d'états.*

Dans un système séquentiel il est **impératif** de ne pas avoir des courses critiques afin de garantir le fonctionnement correct de l'automate !!!

Résolution de problème des courses critiques

a) Soit on résout le problème des courses critiques (en les éliminant) → **Circuits asynchrones**

b) Soit on utilise la synchronisation pour mettre à jour le “futur” et donc attendre les variables d'état les plus lentes (il n'est alors plus nécessaire de résoudre les courses) → **Circuits synchrones**

Problème des courses critiques

Attention !!!

- ❖ Ne pas confondre les variables d'états et les entrées : le changement des variables d'état n'a rien avoir avec le changement des entrées (ceci est souvent mal compris).
- ❖ On considère que le changement simultané des variables à l'entrée est possible.
- ❖ Dans le cahier de charges on spécifie le comportement de l'automate lorsque on a des variations simultanées à l'entrée. On peut aussi dire que les variations simultanées sont impossibles (exemple du réservoir).

Problème des courses critiques — Exemple

*Changement instantané de deux
(ou plus) de variables d'états.*

Donc, dans la table suivante, toutes les transitions marquées en rouge représentent des courses critiques et doivent être résolues.

ab

Y_1Y_2	00	01	11	10
00	00		11	
01		01		10
11	00		11	
10		01		10

Y_1Y_2

Problème des courses critiques

Changement de plus de 2 variables à l'entrée est possible, mais pas le changement des variables d'état.

	ab			
Y_1Y_2	00	01	11	10
00	00		11	
01		01		10
11	00		11	
10		10		10

Y_1Y_2

Ceci n'est pas une course !

	ab			
Y_1Y_2	00	01	11	10
00	00		11	
01		01		10
11	00		11	
10		10		10

Y_1Y_2

Ceci est une course !

Problème des courses critiques

- ❖ Résolution du problème des courses critiques par manipulation des transitions? on dispose de trois méthodes différentes: **Méthode 1, Méthode 2, Méthode 3.**
- ❖ Afin de rendre le circuit final le plus optimal possible, on appliquera les différentes méthodes l'une après l'autre:
 - ✦ **Méthode 2** seulement si **Méthode 1** ne donne pas de résultats et
 - ✦ **Méthode 3** seulement si les **Méthodes 1** et **2** ne donnent pas de résultats).
- ❖ Résolution des courses : uniquement lorsque l'on demande la synthèse des systèmes **asynchrones !**

Problème des courses critiques

Méthode 1 (M1) — Le codage des états



- ❖ Le choix des codes pour les états est arbitraire. Nous pouvons donc tenter de choisir un codage qui ne présente pas de problème de courses critiques.
- ❖ *Ceci n'est pas toujours possible.*
- ❖ **Méthode graphique** permettant de trouver le codage ne présentant le problème des courses. Basée sur le **Graphe de codage des états** (on peut montrer la non-existence d'un codage sans courses critiques).

Problème des courses critiques

Graphe de codage des états

Imaginons la représentation suivante de la table d'états (similaire au Graphe d'état):

  
- * Un cube, chaque sommet est un état stable, transitions représentées par des arc orientés.
- * On note les états futurs possibles pour chaque état.
- * On attribue les codes de façon à ne pas avoir des courses critiques (les **diagonales** représentent le changement simultané des deux variables).



 Problème des courses critiques

Graphe de codage des états

Imaginons la **Graphe de codage des états** suivant :



Une course critique : $1 \rightarrow 4$

On peut inverser les codes pour 2 et 4 et ainsi éviter le changement simultané de deux variables !

Problème des courses critiques — Exemple M1


Pour la table d'état suivante et le codage :

ab

	00	01	11	10
1	1	2	3	2
2	2	2	4	2
3	1	3	3	4
4	2	3	4	4

ab

	00	01	11	10
00	00	01	11	01
01	01	01	10	01
11	00	11	11	10
10	01	11	10	10

 

4 courses critiques!




$y_1 y_2$

Problème des courses critiques — Exemple M1

On inverse les codes pour 3 et 4 :

ab


	00	01	11	10
1	1	2	3	2
2	2	2	4	2
3	1	3	3	4
4	2	3	4	4

   

Problème des courses critiques — Exemple M1

Cette solution n'est pas unique. Pour la table d'état suivante, on a aussi :

	ab			
	00	01	11	10
1	1	2	3	2
2	2	2	4	2
3	1	3	3	4
4	2	3	4	4

 


Problème des courses critiques — Exemple M1

En prenant la table d'état et le codage trouvé on a :

ab

	00	01	11	10
1	1	2	3	2
2	1	2	4	2
3	1	3	3	4
4	2	3	4	4

 

ab

	00	01	11	10
00	00	01	10	01
01	00	01	11	01
10	00	10	10	11
11	01	10	11	11


$Y_1 Y_2$

**La table d'état codée est sans
courses critiques !**

Mais ceci n'est pas une K-Map

 Problème des courses critiques — Exemple M1

Attention à la K-Map !!! Le codage des états implique que l'on doit inverser les deux dernières lignes pour obtenir une K-Map pour dériver les équations (correctes) de rétroaction (en respectant la distance d'*Hamming*).



Problème des courses critiques

- ❖ Résolution du problème des courses critiques permet la réalisation physique d'un système séquentiel **(asynchrone)** correct (son implémentation physique sera opérationnelle).
- ❖ Vu les possibilités de codage : plusieurs solutions (correctes!!!) sont possibles pour un circuit **asynchrone**.
- ❖ Le choix de codage peut influencer la complexité du circuit résultant, mais vous ne devriez pas en tenir compte (tout codage sans courses sera considéré comme bon).

Problème des courses critiques — Exemple

Il est maintenant possible de dériver les expressions pour les fonctions de rétroaction en divisant la **Table d'état codée** en 2 **K-Maps**.

	ab			
Y ₁	00	01	11	10
00	0	0	1	0
01	0	0	1	0
11	0	1	1	1
10	0	1	1	1

$$Y_1 = ab + y_1b + y_1a$$


	ab			
Y ₁ Y ₂	00	01	11	10
00	00	01	10	01
01	00	01	11	01
11	01	10	11	11
10	00	10	10	11

	ab			
Y ₂	00	01	11	10
00	0	1	0	1
01	0	1	1	1
11	1	0	1	1
10	0	0	0	1

$$Y_2 = ab' + ay_2 + a'b + b'y_1y_2$$

 Problème des courses critiques

- ❖ Le choix de codage ne peut pas toujours résoudre le problème des courses critiques
- ❖ Imaginons le graphe de codage des états suivant :



- ❖ Quelque soit le codage choisi, il y aura toujours deux variables d'état qui vont changer en même temps (présence simultanée des diagonales et des cotés)

Problème des courses critiques

Méthode 2 (M2) — En utilisant (modifiant) les transitions

a) En utilisant les *don't cares*

- ❖ Le changement entre deux états stables se fait via les transitions
- ❖ Dans une machine d'état, les transitions désignent l'évolution interne de l'automate
- ❖ Ainsi, si une case dans la table d'état est libre (un *don't care*) on peut la transformer en une transition et ainsi éviter la course critique !

Problème des courses critiques — Exemple M2 a)

Dans la table d'état suivante :

ab

	00	01	11	10
1	1	2	3	
2		2	—	
3			3	
4				

ab

	00	01	11	10
00	00	01	11 01	
01		01	-- 11	
11			11	
10				

Codage 1→00, 2→01, 3→11 présente une course critique

Dans la même colonne des entrées ($ab=11$), il existe un état *don't care* que l'on peut l'utiliser pour la transition.

Problème des courses critiques

Méthode 2 (M2) — En utilisant les transitions

b) En modifiant les transitions

Le changement des états se fait via transitions. Une transition dans la table d'état peut être **transformée** pour éviter la course critique. Le chemin emprunté entre deux états stables n'a pas d'importance sur le fonctionnement de l'automate, seul le point d'arrivée compte.

Ainsi, pour passer de 1 à 3 on peut avoir le choix entre:

$1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 3$

=

$1 \rightarrow 4 \rightarrow 3 \rightarrow 3$

Problème des courses critiques — Exemple M2 b)

Dans la table d'état suivante :

ab

	00	01	11	10
1	1	2	3	
2		2	3	
3			3	
4				

ab

	00	01	11	10
00	00	01	11 01	
01		01	11	
11			11	
10				

Codage 1→00, 2→01, 3→11
présente une course critique

Dans la colonne des entrées $ab=11$ on transforme la transition 11 en 10 afin de permettre le changement d'une variable d'état à la fois.

Problème des courses critiques

Méthode 3 (M3) Ajout d'une variable d'état supplémentaire

- ❖ Lorsque les deux méthodes précédentes ne permettent pas de résoudre le problème des courses critiques, on est obligé d'ajouter une variable d'état en plus
- ❖ En ajoutant une variable supplémentaire on dispose de 2^n (n - nombre de variables d'état au départ) transitions en plus. Ces transitions sont ensuite utilisées pour résoudre les courses
- ❖ Avec une variable d'état en plus, on ne doit traiter que des courses critiques que l'on ne peut pas résoudre autrement (pour avoir une expression la plus simple possible)


Problème des courses critiques — Exemple M3

Pour la table d'état codé: colonnes $ab=11$ et $ab=10$ une seule transition!

M1. Pas de codage sans courses:

	ab			
Y_1Y_2	00	01	11	10
00	00	01	11	10
01	00	01	01	10
11	00	10	11	11
10	00	10	10	10

Toutes les autres -
états stables!

 

M2. Colonnes $ab=11$: une seule transition - on ne peut donc pas modifier les transitions.


Ajout d'une variable en plus !

Problème des courses critiques — Exemple M3

Ajout d'une variable d'état: nouvelle table d'état

	ab			
Y_1Y_2	00	01	11	10
00	00	01	11	10
01	00	01	01	10
11	00	10	11	11
10	00	10	10	10

Y_1Y_2

 

$Y_1Y_2Y_3$	00	01	11	10
000	00	01	11	10
010	00	01	01	10
110	01	10	11	11
100	00	10	10	10
001	—	—	—	—
011	—	—	—	—
111	—	—	—	—
101	—	—	—	—

$Y_1Y_2Y_3$

**Attention ceci n'est pas
une Table d'état correcte.
Pourquoi?**

Problème des courses critiques — Exemple M3

	ab			
$Y_1Y_2Y_3$	00	01	11	10
000	000	010	011	100
010	000	010	010	100
110	010	100	110	110
100	000	100	100	100
001	-	-	-	-
011	-	-	-	-
111	-	-	-	-
101	-	-	-	-

$Y_1Y_2Y_3$



	ab			
$Y_1Y_2Y_3$	00	01	11	10
000	000	010	001	100
010	000	010	010	011
110	010	100	110	110
100	000	100	100	100
001	-	-	011	-
011	-	-	111	111
111	-	-	110	101
101	-	-	-	100

$Y_1Y_2Y_3$

Est-ce
nécessaire?

Problème des courses critiques — Exemple M3

	ab			
Y ₁	00	01	11	10
000	0	0	0	1
010	0	0	0	0
110	0	1	1	1
100	0	1	1	1
001	-	-	0	-
011	-	-	1	1
111	-	-	1	1
101	-	-	-	1

Y₁Y₂Y₃

	ab			
Y ₂	00	01	11	10
000	0	1	0	0
010	0	1	1	1
110	1	0	1	1
100	0	0	0	0
001	-	-	1	-
011	-	-	1	1
111	-	-	1	0
101	-	-	-	0

Y₁Y₂Y₃

	ab			
Y ₃	00	01	11	10
000	0	0	1	0
010	0	0	0	1
110	0	0	0	0
100	0	0	0	0
001	-	-	1	-
011	-	-	1	1
111	-	-	0	1
101	-	-	-	0

Y₁Y₂Y₃

Synthèse des circuits logiques séquentiels asynchrones

Algorithme

1. **Table d'état primitive** à partir du cahier de charges
2. **Réduction** de nombre d'états à l'aide de la table d'équivalence des états
3. **Codage** des états
4. Résolution de problème des **courses critiques** en appliquant les méthodes M1, M2 ou M3 (dans l'ordre!)
5. Dérivation des **fonctions de rétroaction** et **fonction de sortie** → implémentation du circuit

Fautes graves

1. Laisser une course critique lorsque l'on demande la synthèse d'un circuit asynchrone
2. Ne pas appliquer les méthodes de résolution dans le bon ordre: ajouter une variable d'état en plus, lorsqu'il existe un codage sans courses critiques ou lorsqu'il est possible de s'en sortir avec des transitions
3. Effectuer le codage et dériver une K-Map de fonction de rétroaction qui ne respecte pas les règles de construction d'une K-Map: distance de Hamming > 1 entre les lignes et les colonnes adjacentes